

# Circuitos de RadioFrecuencia

## Fundamentos de amplificación

### Amplificadores Monoetapa

#### Clasificación I

Señal pequeña ( $P_D < 500\text{mW}$ )

Gran señal ( $P_D > 500\text{mW}$ )

#### Clasificación II

##### ➡ Lineales

- Clase A
- Clase B
- Clase AB

##### ➡ Clase C (<180°)

##### ➡ Amplificadores conmutados

#### Amplificadores lineales clase A


##### Características

- ☒ Conduce sobre los 360° de la señal
- ☒ Alta disipación de potencia ( $P_D$ )
- ☒ Potencia de salida limitada ( $P_o$ )
- ☒ Eficiencia < 50%


$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} \times 100$$

## Amplificadores monoetapa con TBJ

Polarización fija

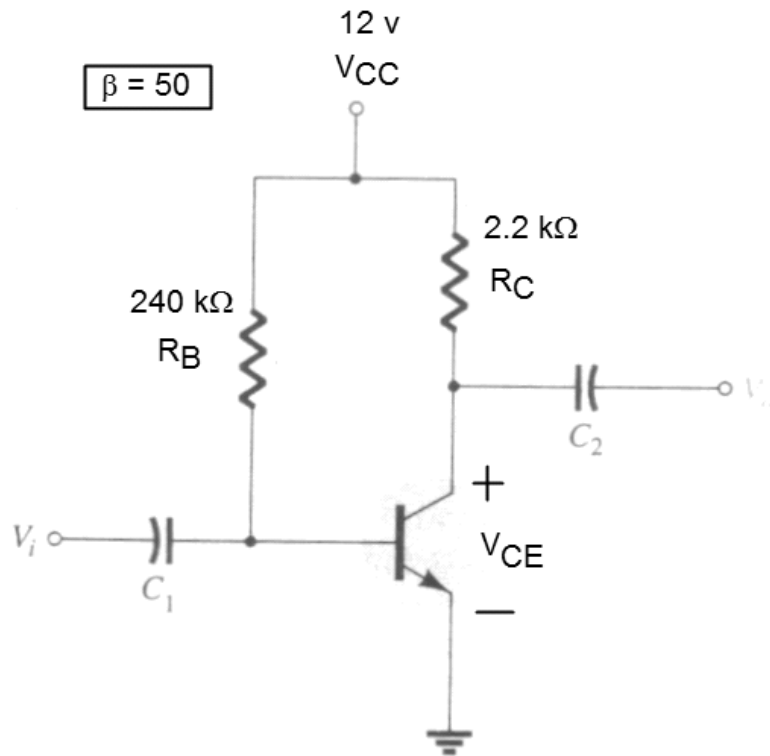

Recta de carga de DC

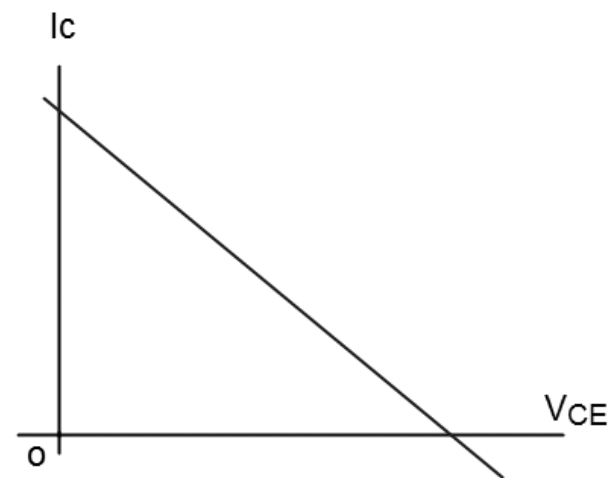

## Diseño

### Polarización fija

1. Fuente de alimentación ( $V_{CC}$ )

2. Elección del transistor

☐  $I_{C_{sat_t}}$

☐  $\beta_{DC}$

3.  $1/4 I_{C_{sat_t}} \leq I_{C_{sat_c}} \leq 1/2 I_{C_{sat_t}}$


○  $I_{C_{sat_c}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$

4.  $I_{C_Q} = 1/2 I_{C_{sat_c}} ; V_{CE_Q} = 1/2 V_{CC}$


5.  $\beta = \frac{I_{C_Q}}{I_B}$

6.  $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{BQ}}$

### Polarización estabilizada en emisor

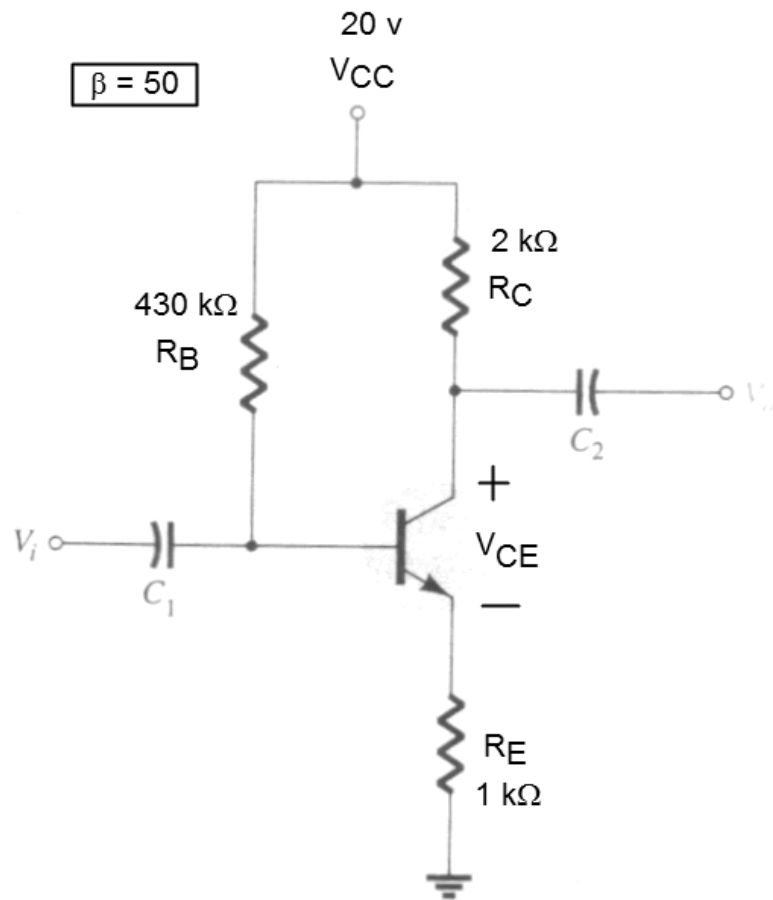

### Recta de carga de DC

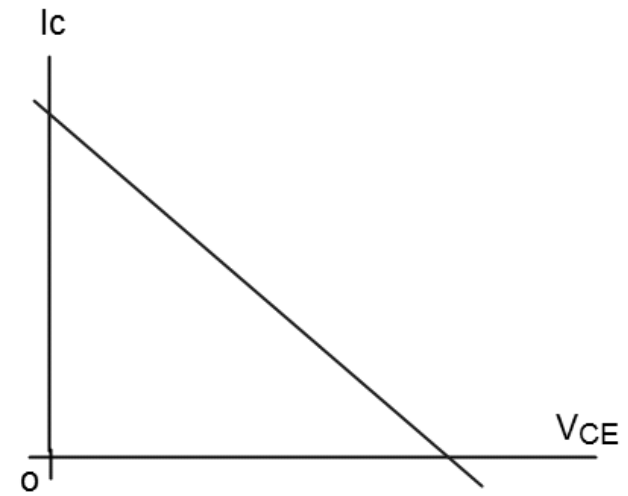

## Diseño

### Polarización estabilizado en emisor

1. Fuente de alimentación ( $V_{CC}$ )

2. Elección del transistor

☐  $I_{C_{sat_t}}$

☐  $\beta_{DC}$

3.  $1/4 I_{C_{sat_t}} \leq I_{C_{sat_c}} \leq 1/2 I_{C_{sat_t}}$

○  $I_{C_{sat_c}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$


4.  $I_{CQ} = 1/2 I_{C_{SAT_C}} ; V_{CEQ} = 1/2 V_{CC}$

5.  $1/10 V_{CC} \leq V_E \leq 1/4 V_{CC}$


6.  $\beta = \frac{I_{CQ}}{I_B}$

7.  $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_B \beta R_E}{I_{BQ}}$

## Polarización por división de voltaje

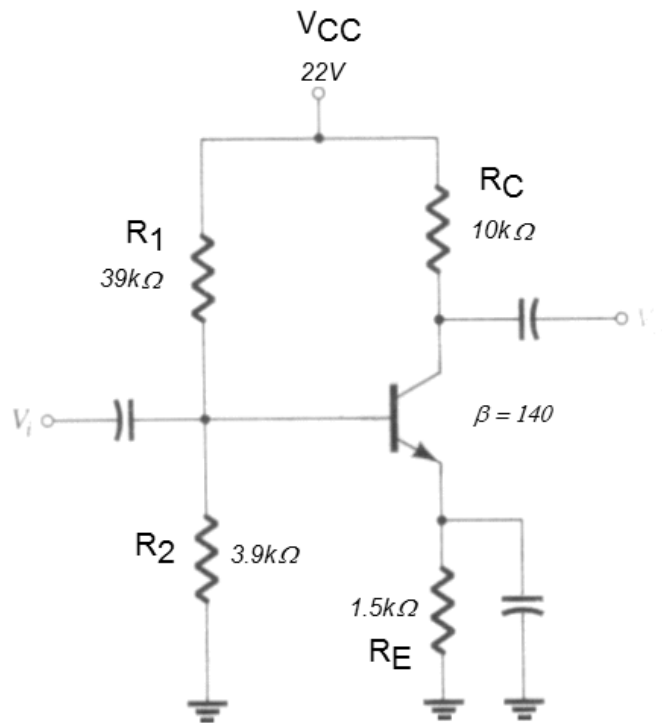

## Recta de carga de DC

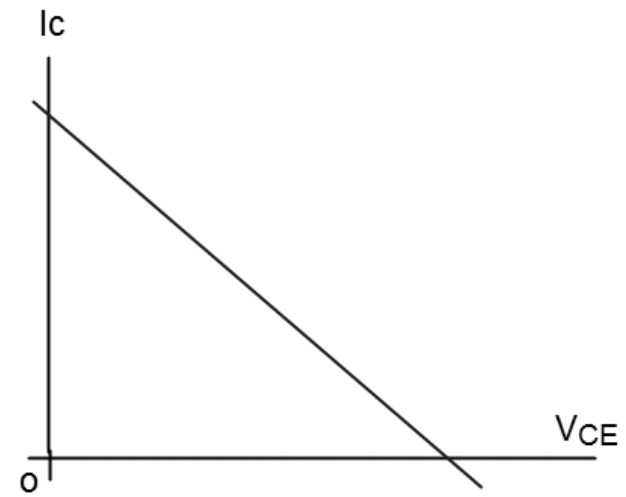

## Diseño

### Polarización por división de voltaje

1. Fuente de alimentación ( $V_{CC}$ )

2. Elección del transistor

- ☐  $I_{C\text{sat}t}$
- ☐  $\beta_{DC}$

3.  $1/4 I_{C\text{sat}t} \leq I_{C\text{sat}C} \leq 1/2 I_{C\text{sat}t}$

○ 
$$I_{C\text{sat}C} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

4.  $I_{CQ} = 1/2 I_{C\text{SAT}C}$  ;  $V_{CEQ} = 1/2 V_{CC}$


5.  $1/10 V_{CC} \leq V_E \leq 1/4 V_{CC}$

6.  $R_E = \frac{V_E}{I_E}$     donde  $I_E \cong I_{CQ}$


7.  $\beta R_E \geq 10R_2$

8.  $V_B = V_E + V_{BE} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$
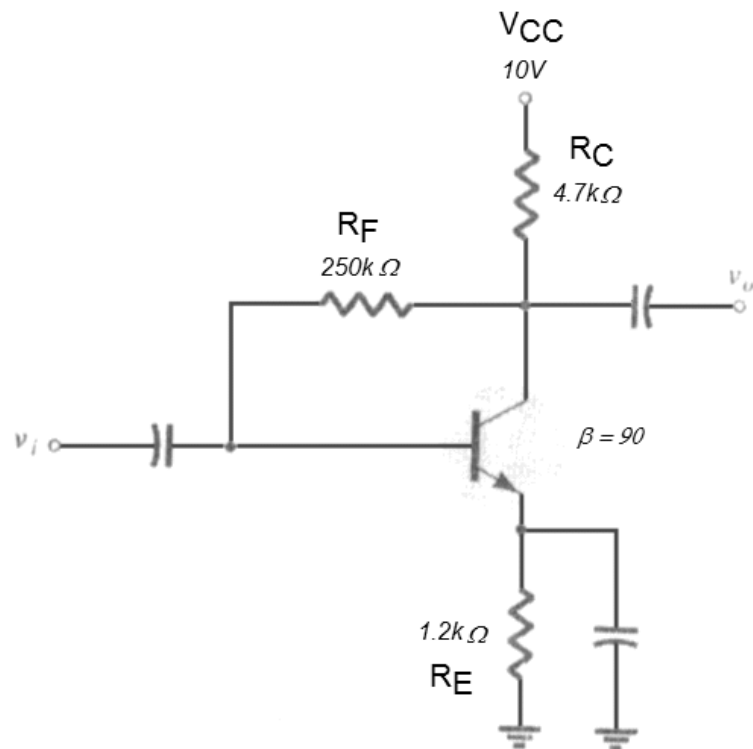
## Polarización por realimentación del colector



Recta de carga de DC

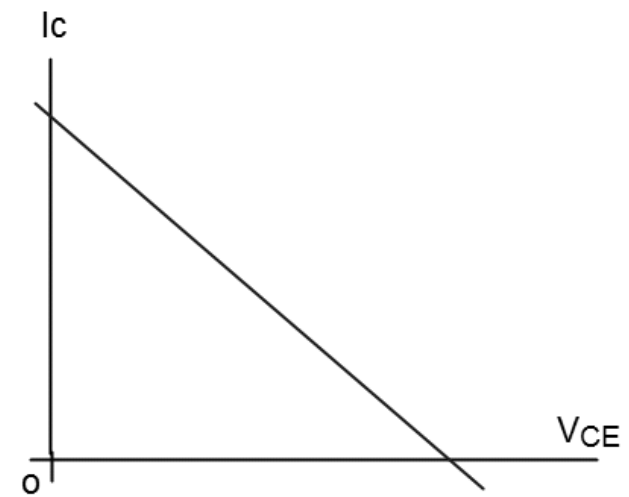



## Diseño

### Polarización por realimentación del colector

1. Fuente de alimentación ( $V_{CC}$ )

2. Elección del transistor

- ☐  $I_{C\text{sat}_t}$
- ☐  $\beta_{DC}$

3.  $1/4 I_{C\text{sat}_t} \leq I_{C\text{sat}_c} \leq 1/2 I_{C\text{sat}_t}$

○  $I_{C\text{sat}_c} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$

4.  $I_{CQ} = 1/2 I_{C\text{SAT}_C}$  ;  $V_{CEQ} = 1/2 V_{CC}$



5.  $1/10 V_{CC} \leq V_E \leq 1/4 V_{CC}$

6.  $R_E = \frac{V_E}{I_E}$     donde  $I_E \cong I_{CQ}$

7.  $\beta = \frac{I_{CQ}}{I_B}$

7.  $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_F + \beta(R_E + R_C)}$

Base común  
(PNP)

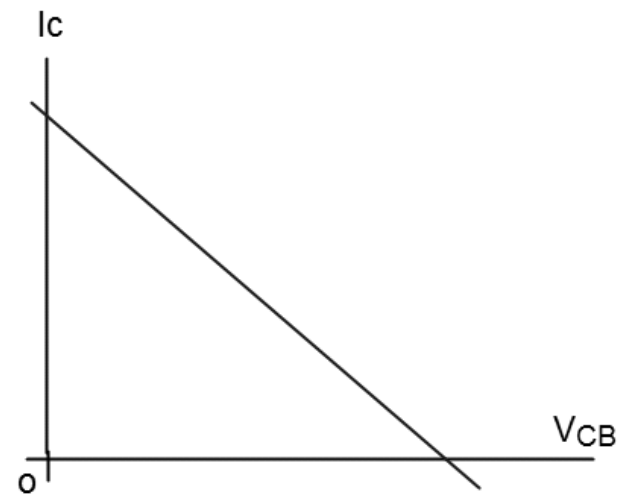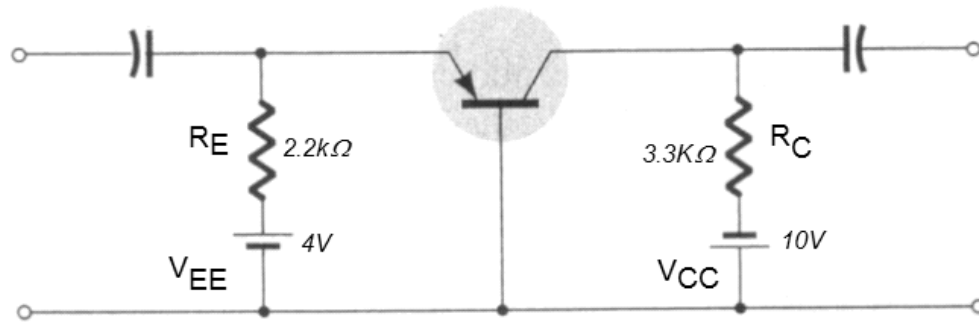

## Diseño

### Polarización en base común

1. Fuente de alimentación ( $V_{CC}$  y  $V_{EE}$ )

$$5. I_{CQ} = 1/2 I_{c_{sat_c}} \\ V_{CB} = 1/2 V_{CC}$$

2. Elección del transistor

- $I_{c_{sat_t}}$
- $\beta_{DC}$

$$6. I_E = \frac{V_{EE} + V_{BE}}{R_E}$$

donde  $I_E \cong I_{CQ}$  y  $V_{BE} = -0.7V$


$$3. 1/4 I_{c_{sat_t}} \leq I_{c_{sat_c}} \leq 1/2 I_{c_{sat_t}}$$

$$4. I_{c_{sat_c}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$


## Análisis de señal pequeña ó análisis de AC

### Parámetros importantes

Impedancia de entrada  $Z_i$

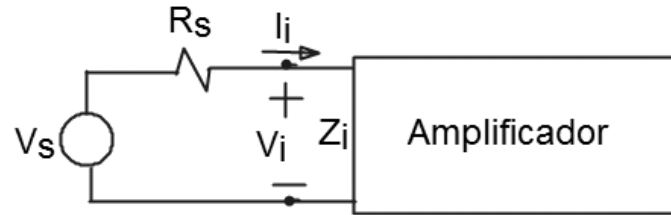



Impedancia de salida  $Z_o$

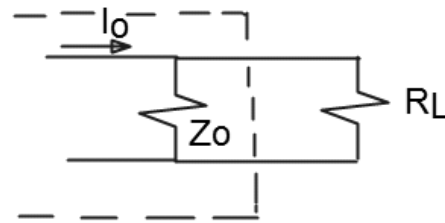

Ganancia de voltaje  $A_v$

Ganancia de corriente  $A_i$

# Modelo re del transistor TBJ

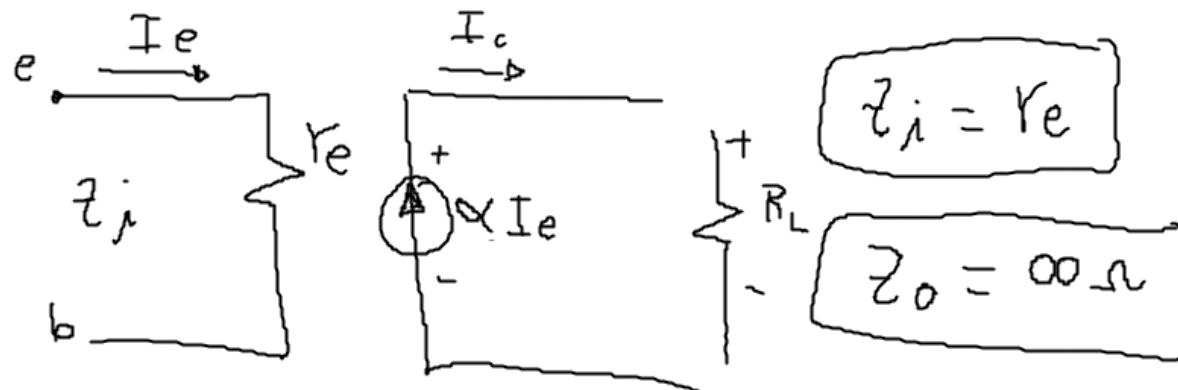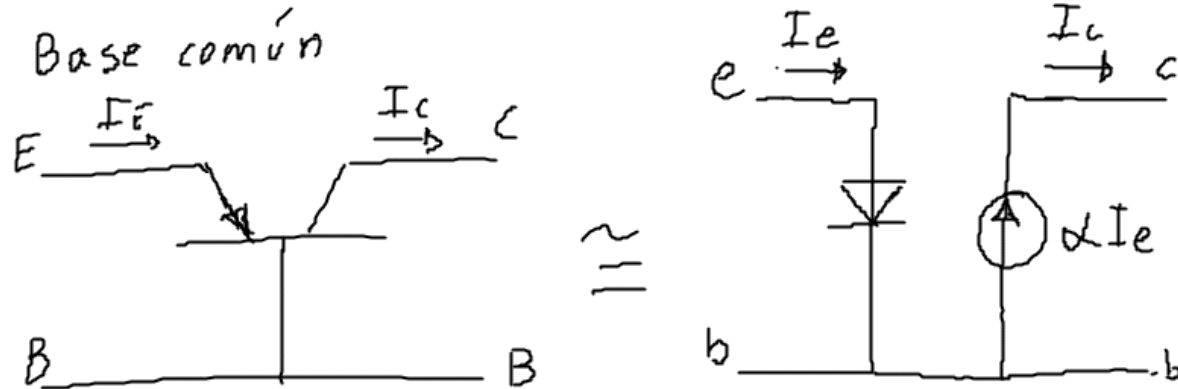

donde  $r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}$

$A_v = \frac{V_o}{V_i}$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{I_o z_o}{I_i z_i} = \frac{I_c z_o}{I_e r_e} = \frac{\alpha I_e z_o}{I_e r_e}$$

$$A_v = \alpha \frac{z_o}{r_e} \approx \frac{z_o}{r_e}$$

$$A_i = -\frac{I_o}{I_i} = -\frac{I_c}{I_e} = -\frac{\alpha I_e}{I_e} = -\alpha$$


$$A_i \approx -1$$

Emisor común

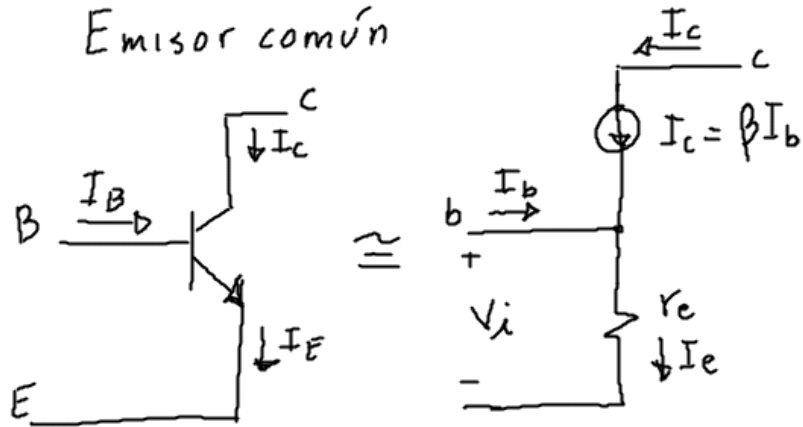

$$I_e = I_b + \beta I_b$$

$$I_e = I_b(\beta + 1) \cong \beta I_b$$

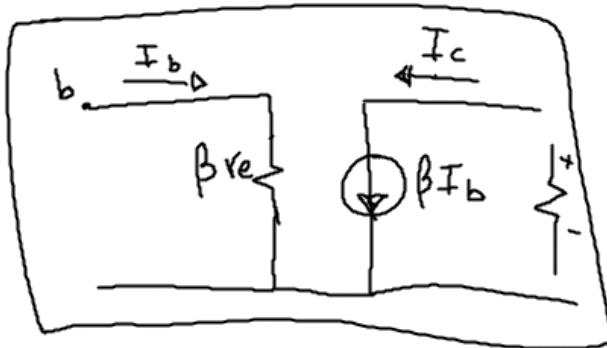


$$Z_i = \beta r_e$$

$$z_o = r_o \cong \infty \Omega$$

$$A_v = - \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta I_b z_o}{I_b \beta r_e}$$



$$A_v = - \frac{z_o}{r_e}$$

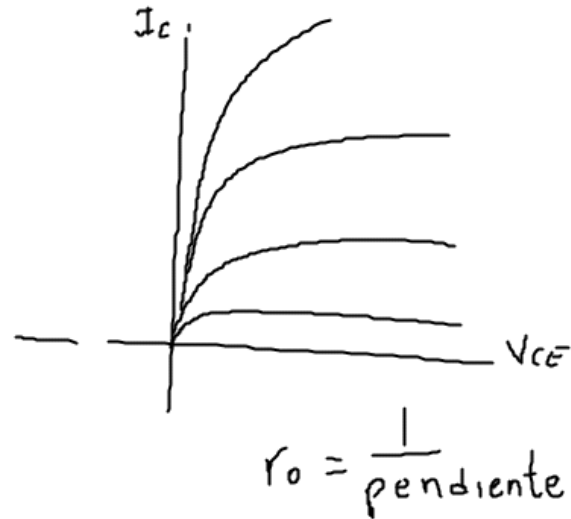

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta I_b}{I_b} = \beta$$



# Polarización Fija

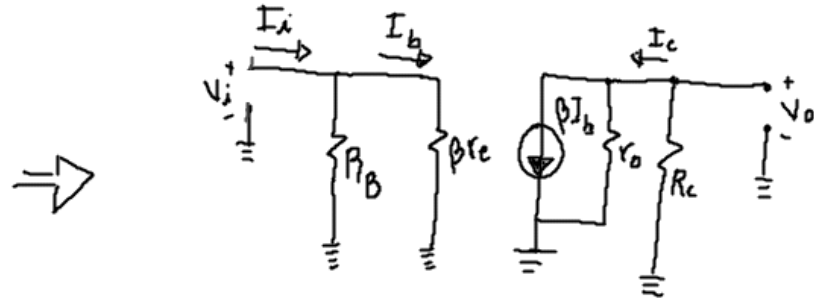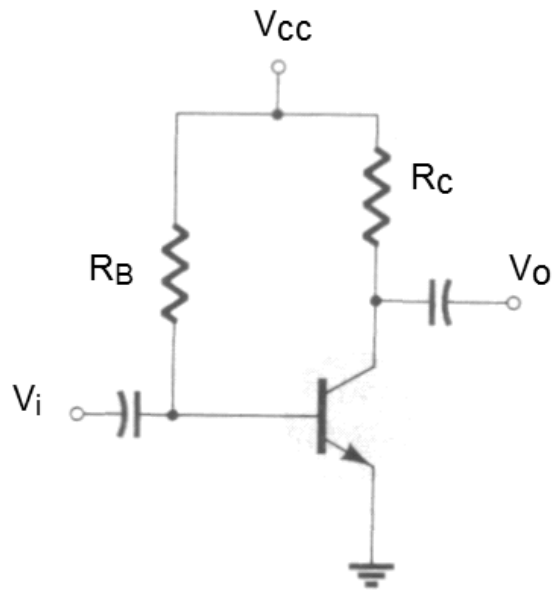

$$Z_i = R_B \parallel \beta r_e$$

$$Z_o = r_o \parallel R_C \quad \text{si } r_o \gg R_C \quad (r_o > 10 R_C)$$

$$Z_o \approx R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta I_b (r_o \parallel R_c)}{I_b \beta r_e} = - \frac{r_o \parallel R_c}{r_e}$$

si  $r_o \gg R_c$

$$A_v \approx - \frac{R_c}{r_e}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{\frac{V_i}{Z_i}} = \frac{\beta I_b}{\frac{I_b \beta r_e}{R_B \parallel \beta r_e}} = \frac{\beta I_b (R_B \parallel \beta r_e)}{I_b \beta r_e}$$



$$A_i = \frac{R_B \parallel \beta r_e}{r_e}$$


si  $R_B \gg \beta r_e$

entonces  $A_i \approx \frac{\beta r_e}{r_e} = \beta$


# Polarización estabilizada en emisor

Caso A

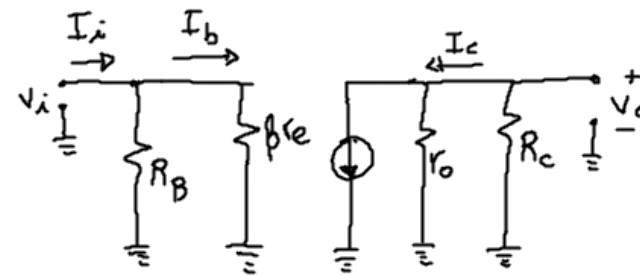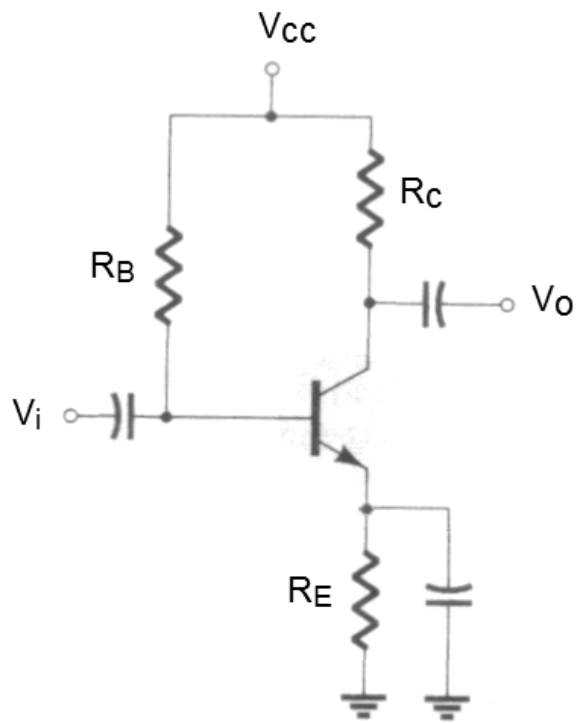

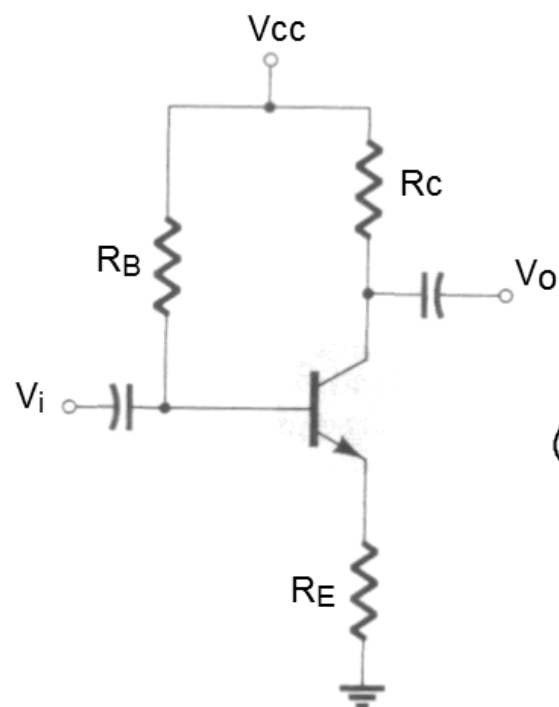

Caso B

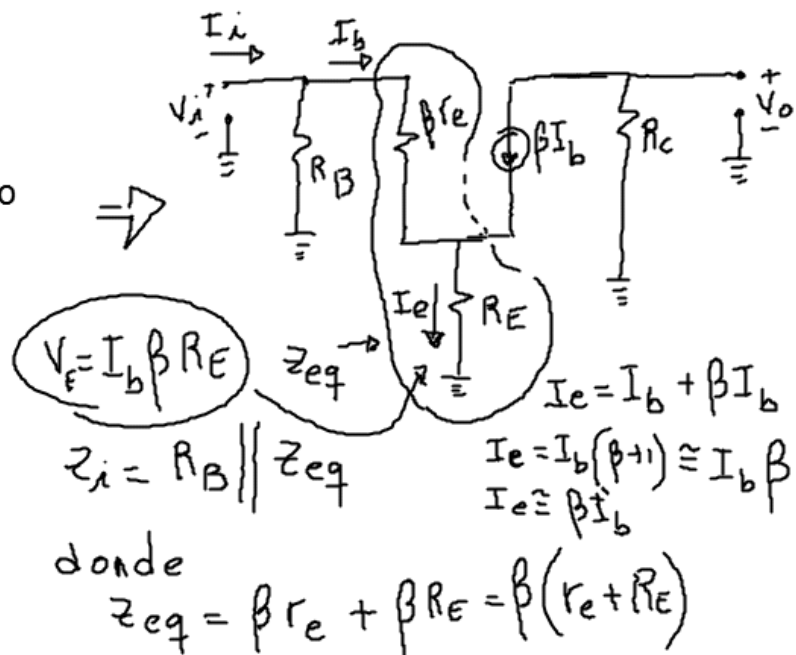


$$Z_o = R_C$$


$$A_v = - \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta I_b R_c}{\beta I_b (r_e + R_E)} = - \frac{R_c}{r_e + R_E}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{\frac{V_i}{z_i}} = \frac{\beta I_b}{\frac{R_B \parallel \beta(r_e + R_E)}{z_i}} =$$
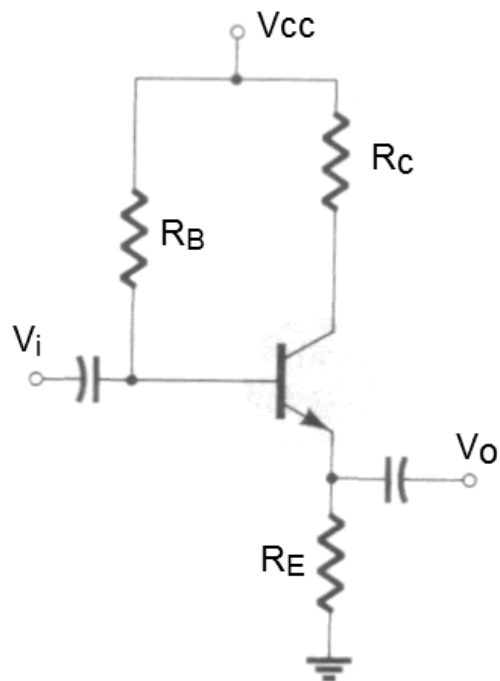
$$A_i = \frac{R_B \parallel \beta(r_e + R_E)}{r_e + R_E}$$



Emisor seguidor  
Caso C

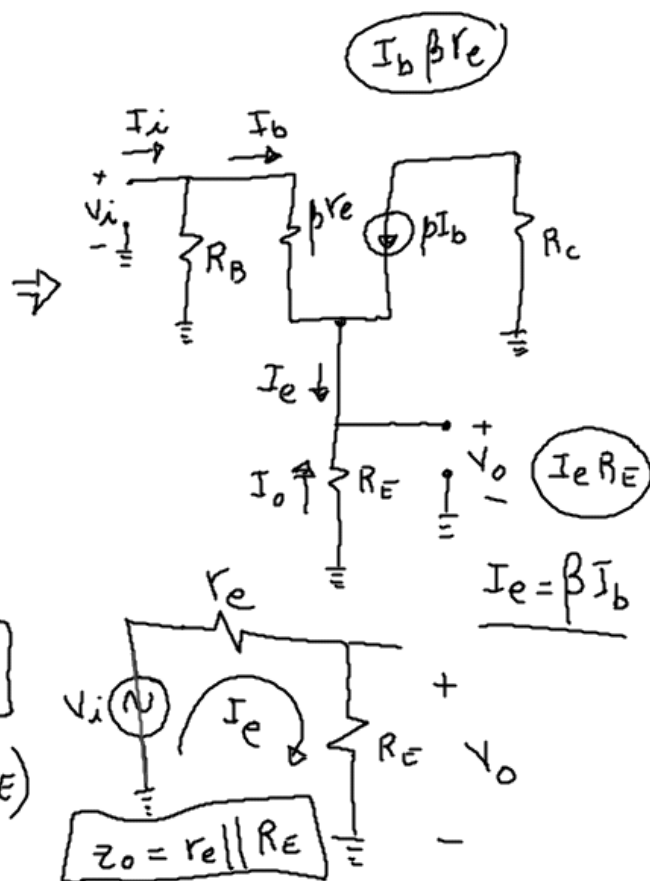

$$Z_i = R_B \parallel Z_{eq}$$

donde

$$Z_{eq} = \beta (r_e + R_E)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{I_e R_E}{I_b \beta (r_e + R_E)} = \frac{\beta I_b R_E}{\beta I_b (r_e + R_E)} = \frac{R_E}{r_e + R_E}$$


si  $R_E \gg r_e$

$$A_v \approx \frac{R_E}{R_E} = 1$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = - \frac{I_e}{\frac{V_i}{Z_i}} = - \frac{\beta I_b}{\frac{R_B \parallel \beta (r_e + R_E)}{}} =$$

$$A_i = - \frac{\beta R_B}{R_B + \beta (r_e + R_E)}$$

# Polarización por división de voltaje

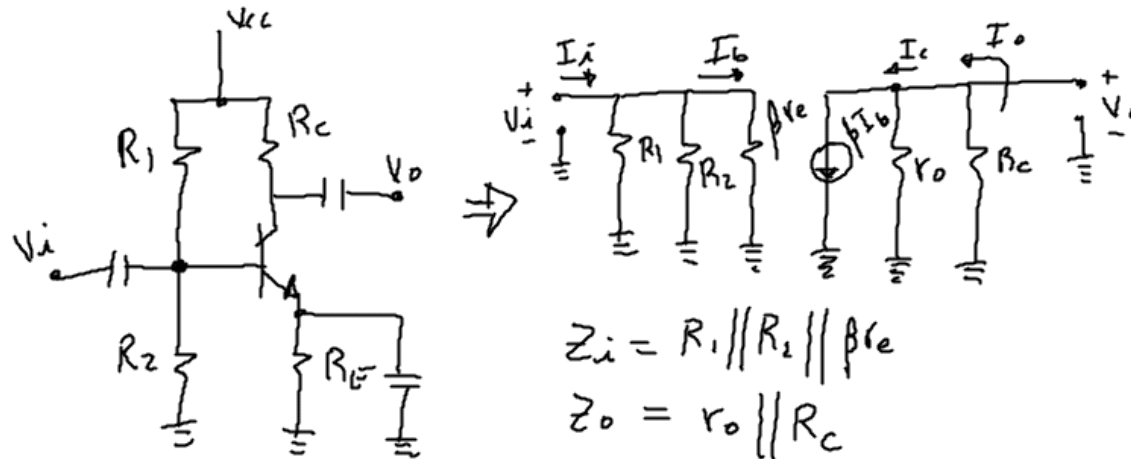

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$Z_o = r_o \parallel R_C$$

$$A_v = - \frac{V_o}{V_i} = - \frac{I_o (r_o \parallel R_C)}{I_b \beta r_e}$$

$$A_v = - \frac{\beta I_b (r_o \parallel R_C)}{I_b \beta r_e} =$$

$$A_v = - \frac{r_o \parallel R_C}{r_e}$$

si  $r_o \gg R_C$


$$A_v \approx - \frac{R_C}{r_e}$$



$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{\frac{V_i}{z_i}} = \frac{\beta I_b}{\frac{I_b \beta r_e}{R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e}} = \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e}{r_e}$$

Realimentación de voltaje  
caso (A)

Realimentación de voltaje

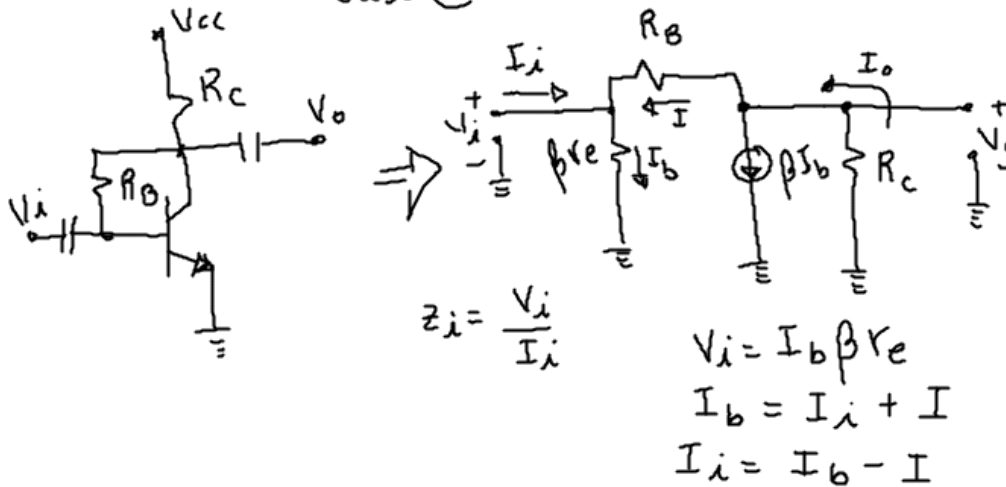

$$V_o = -\beta I_b R_c$$

$$V_{R_B} = V_o - V_i = I R_B$$

$$I = \frac{V_o - V_i}{R_B} = \frac{-\beta I_b R_c - I_b \beta r_e}{R_B}$$

$$z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{I_b \beta r_e}{I_b - I} = \frac{I_b \beta r_e}{I_b + \frac{\beta I_b R_c + I_b \beta r_e}{R_B}}$$


$$z_i = \frac{I_b \beta r_e R_B}{I_b R_B + \beta I_b R_c + I_b \beta r_e} = \frac{\beta r_e R_B}{R_B + \beta(R_c + r_e)}$$

$$z_o = R_B \parallel R_c$$


$$\left( A_v = -\frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta I_b R_c}{I_b \beta r_e} = -\frac{R_c}{r_e} \right)$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{I_b - I} = \frac{\beta I_b R_B}{I_b R_B + \beta I_b R_c + I_b \beta r_e}$$
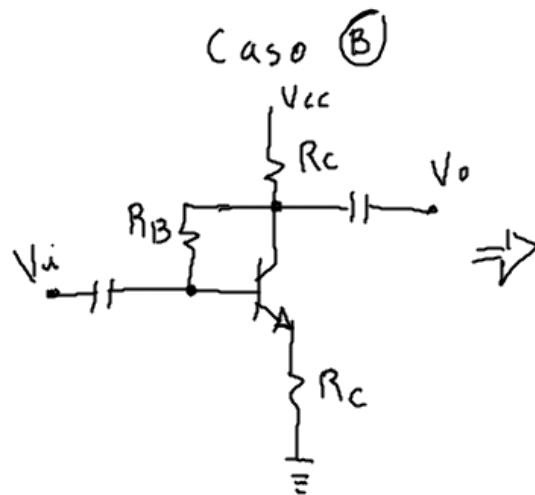
$$A_i = \frac{\beta R_B}{R_B + \beta(R_c + r_e)}$$



$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

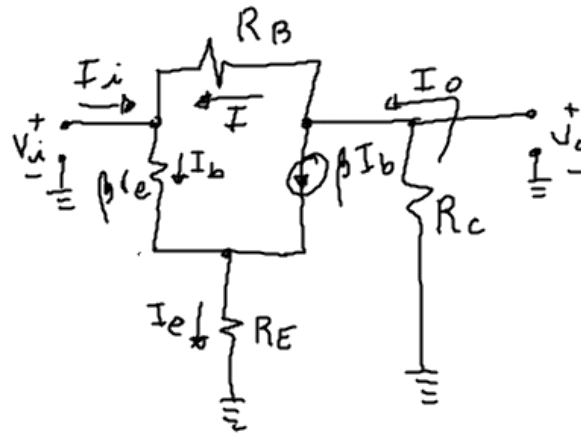

$$V_i = I_b \beta r_e + \beta I_b R_E$$

$$V_i = I_b \beta (r_e + R_E)$$

$$I_b = I_i + I$$

$$I_i = I_b - I$$

$$V_o = -\beta I_b R_C$$

$$I = \frac{V_o - V_i}{R_B} = \frac{-\beta I_b R_C - I_b \beta (r_e + R_E)}{R_B}$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{I_b \beta (R_E + r_e)}{I_b - I} = \frac{I_b \beta (r_e + R_E) R_B}{I_b R_B + \beta I_b R_C + I_b \beta (r_e + R_E)}$$

$$Z_i = \frac{\beta (r_e + R_E) R_B}{R_B + \beta (R_C + R_E + r_e)}$$


$$Z_o = R_B \parallel R_C$$

$$A_v = -\frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta I_b R_C}{I_b \beta (r_e + R_E)} = -\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{I_b - I} = \frac{\beta I_b R_B}{I_b R_B + \beta I_b R_C + I_b \beta (r_e + R_E)}$$

$$A_i = \frac{\beta R_B}{R_B + \beta (R_C + R_E + r_e)}$$

Caso (C)

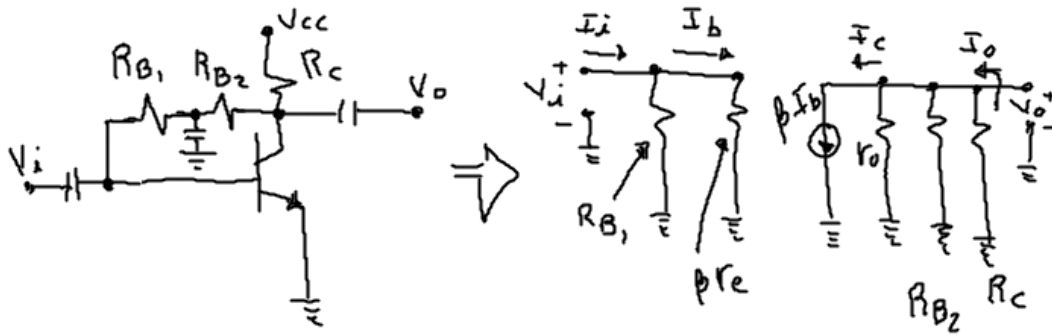

$$z_i = R_{B1} \parallel \beta r_e$$

$$z_o = r_o \parallel R_{B2} \parallel R_c$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta I_b (r_o \parallel R_{B2} \parallel R_c)}{I_b \beta r_e} = - \frac{(r_o \parallel R_{B2} \parallel R_c)}{r_e}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\frac{(r_o \parallel R_{B2}) \beta I_b}{(r_o \parallel R_{B2}) + R_c}}{\frac{V_i}{z_i}} = \frac{\frac{(r_o \parallel R_{B2}) \beta I_b}{(r_o \parallel R_{B2}) + R_c}}{\frac{I_b \beta r_e}{R_{B1} \parallel \beta r_e}}$$

$$A_i = \frac{(r_o \parallel R_{B2})(R_{B1} \parallel \beta r_e) \beta I_b}{[(r_o \parallel R_{B2}) + R_c] I_b \beta r_e} = \frac{(r_o \parallel R_{B2})(R_{B1} \parallel \beta r_e)}{r_e [(r_o \parallel R_{B2}) + R_c]}$$

$$A_i = \frac{R_{B2} R_{B1} \beta r_o}{(R_{B1} + \beta r_e) [R_{B2} r_o + R_c (R_{B2} + r_o)]}$$

Base común (PNP)

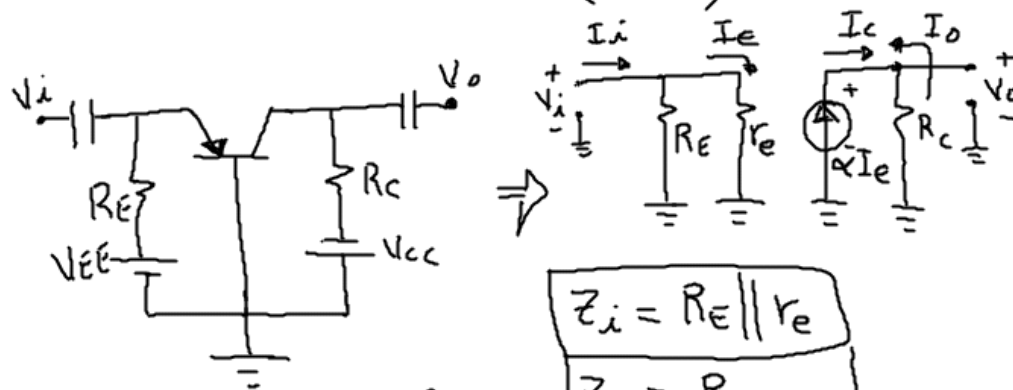

$$Z_i = R_E \parallel r_e$$

$$Z_o = R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\alpha I_e R_C}{I_e r_e}$$

$$A_v = \alpha \frac{R_C}{r_e} \cong \frac{R_C}{r_e}$$



$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = -\frac{I_c}{\frac{V_i}{z_i}} = -\frac{\alpha I_e}{\frac{I_e r_e}{R_E \parallel r_e}} = -\alpha \frac{R_E \parallel r_e}{r_e}$$

si  $R_E \gg r_e$

entonces:

$$A_i \approx -\alpha \frac{r_e}{r_e} = -\alpha \approx 1$$

<div>Polarización</div> <div>Parámetros</div>	EMISOR COMÚN	EMISOR SEGUIDOR	BASE COMÚN
$Z_i$	$\cong \beta r_e$ $\cong \beta(r_e + R_E)$ (centenas-miles)	$\cong \beta(r_e + R_E)$ (miles)	$\cong r_e$ (decenas)
$Z_o$	$\cong R_C$ (miles)	$\cong r_e$ (decenas)	$\cong R_C$ (miles)
$A_v$	$\cong -\frac{R_C}{r_e}$ centenas $\cong -\frac{R_C}{r_e + R_E}$ decenas	$\cong 1$	$\cong \frac{R_C}{r_e}$ centenas
$A_i$	$\cong \beta$ (decenas-centenas)	$\cong -\beta$ (decenas-centenas)	$\cong -1$