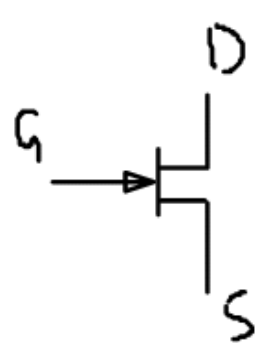



## Amplificadores monoetapa con transistores tipo FET

- Unipolares
  - ⊗ Canal N
  - ⊗ Canal P
  
- Tipos
  - ⊗ JFET
  - ⊗ MOSFET tipo decremental
  - ⊗ MOSFET tipo incremental




G = compuerta

Canal N

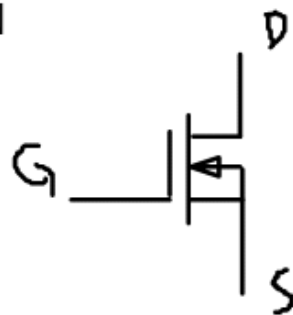

D = Drenaje

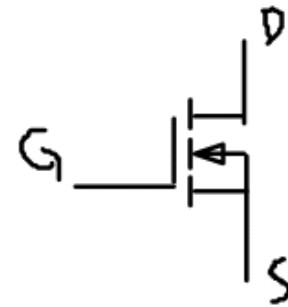


S = Fuente

- Variables de interés  $I_D$ ,  $V_{GS}$
  - Variable de control  $V_{GS}$
  - Relación no lineal entre variables de salida y entrada
- ⊗ JFET y MOSFET tipo decremental

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$



Ecuaación de Shockley

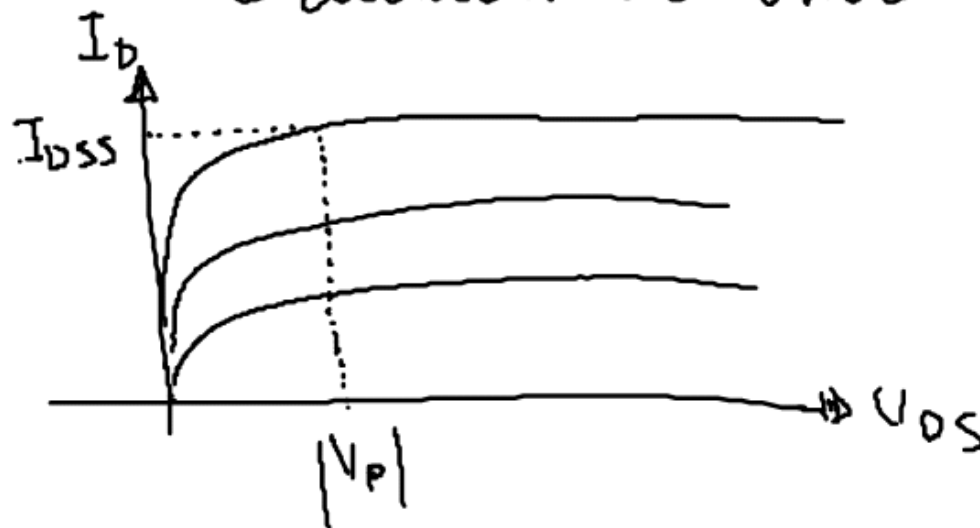

- ⊗ MOSFET tipo incremental

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

## Polarización fija con JFET

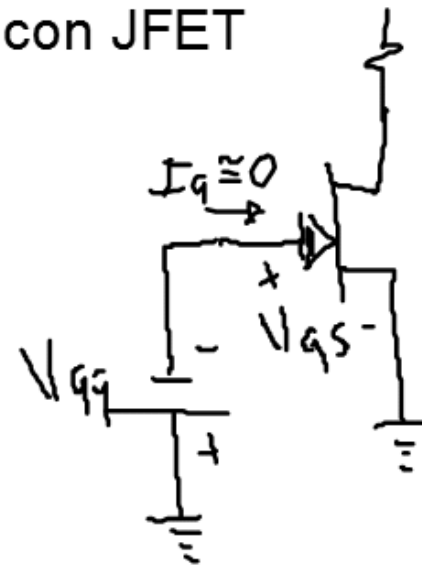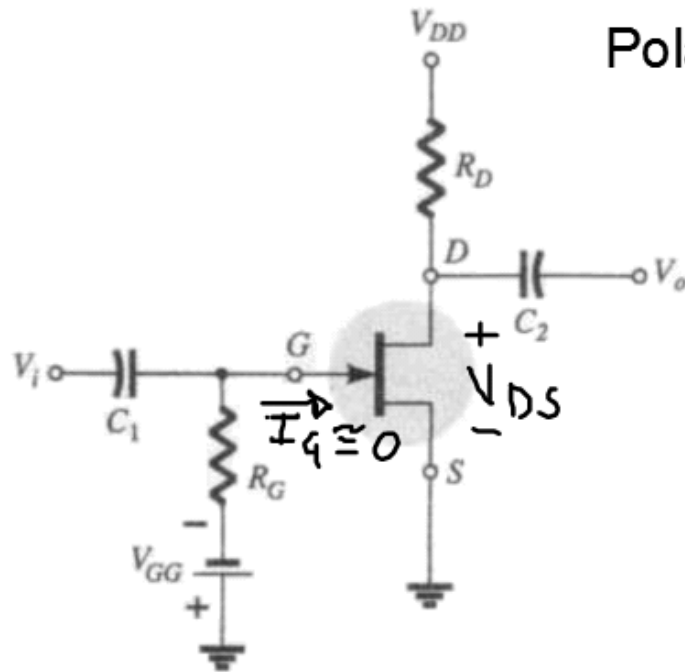


$$V_{GG} = -V_{GS}$$



Ecuación de Shockley

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

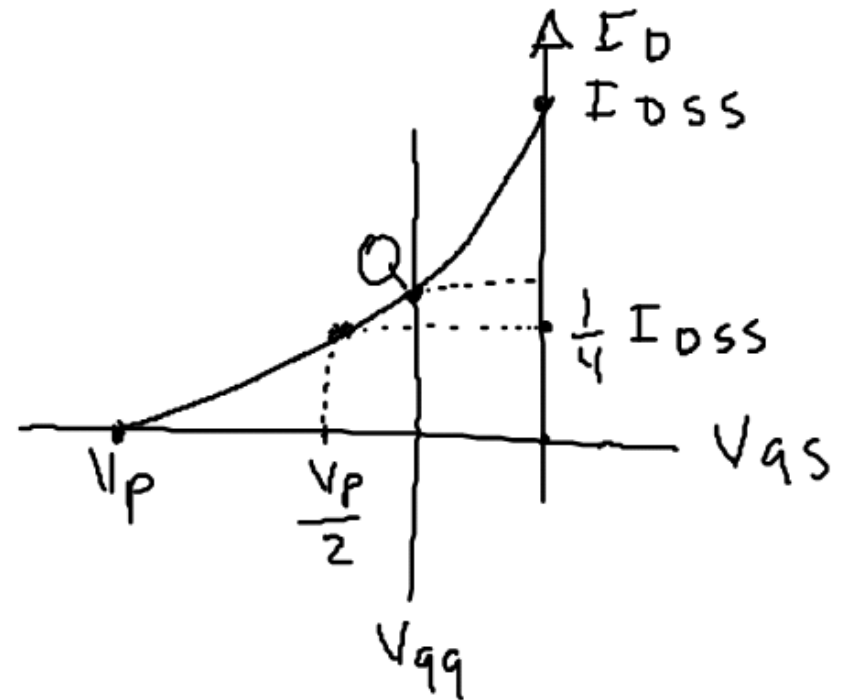


## Autopolarización con JFET

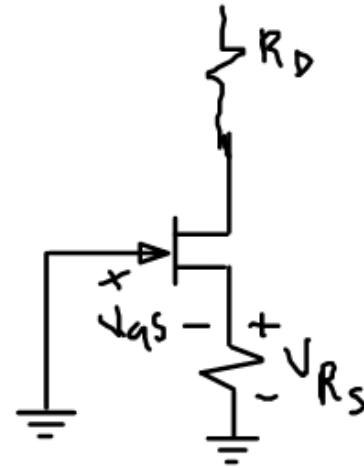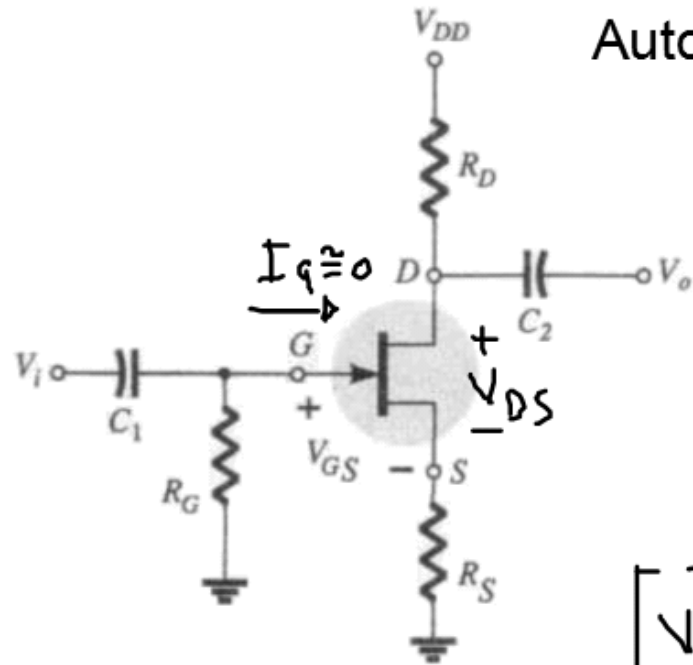

$$V_{GS} = -V_{RS}$$


$V_{RS} = I_S R_S$   
pero  $I_S \approx I_D$

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

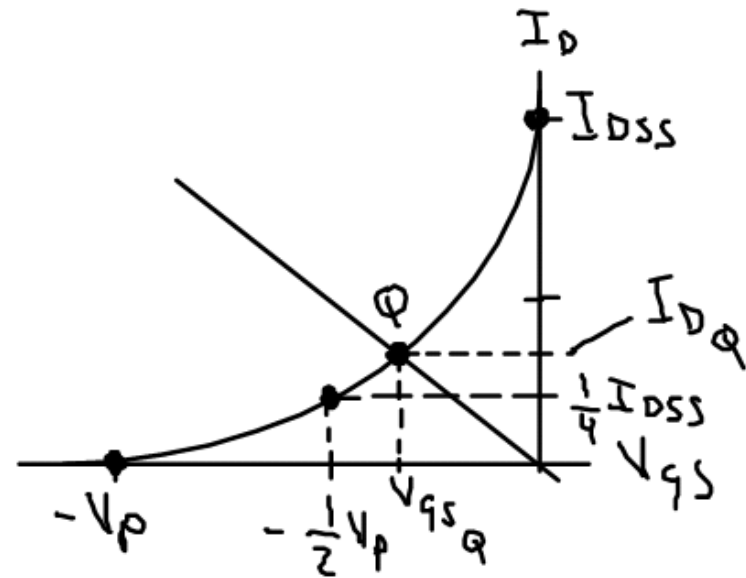


$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D)$$

## Polarización por división de voltaje

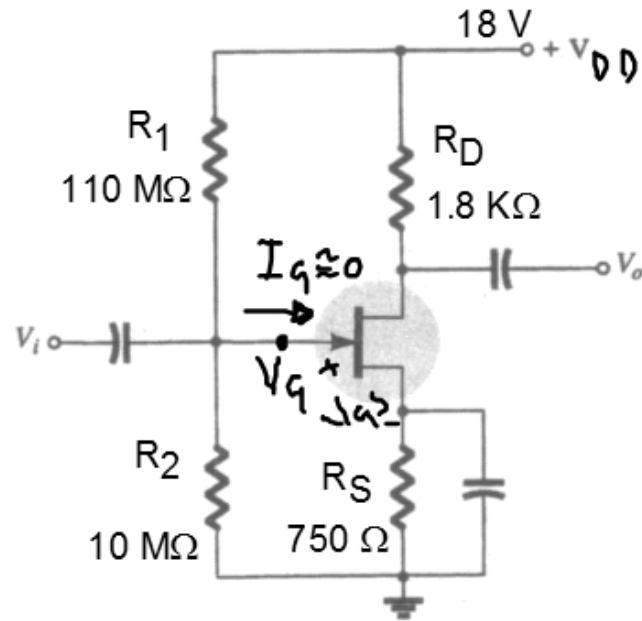

$$I_{DSS} = 6 \text{ mA}$$

$$V_P = -3 \text{ V}$$

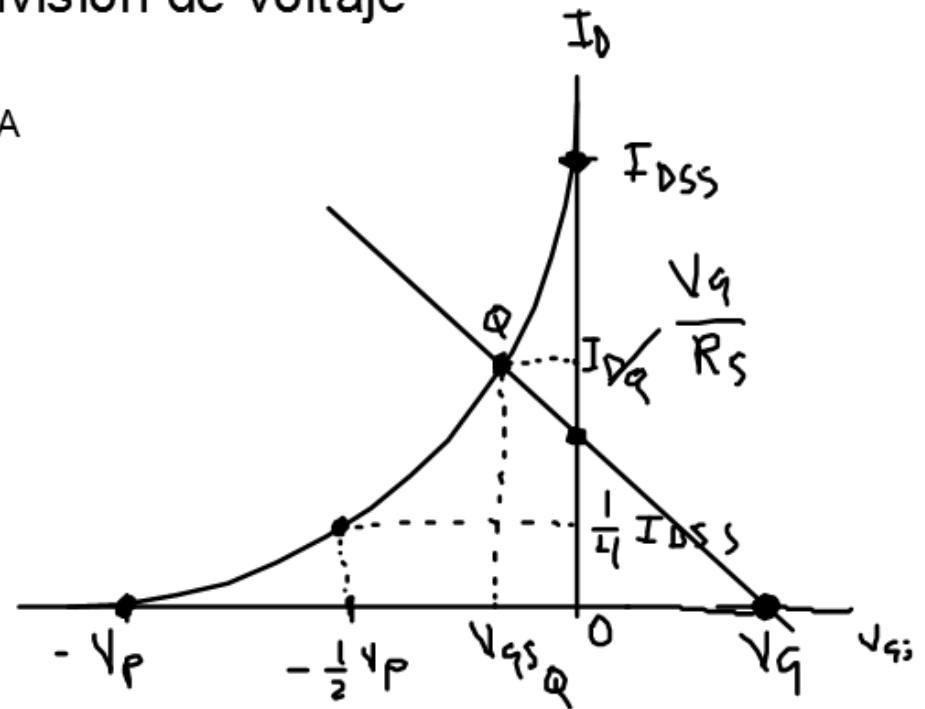

$$V_g = V_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_g = V_{gs} + V_{Rs} \quad \text{pero } V_{Rs} = I_s R_s \approx I_D R_s$$

$$V_g = V_{gs} + I_D R_s \Rightarrow V_{gs} = V_g - I_D R_s$$

Ejemplo


18V

$$I_{DSS} = 6 \text{ mA}$$

$$V_P = -3 \text{ V}$$

$$V_G = \frac{10}{120} (18)$$

$$V_G = 1.5 \text{ V} \checkmark$$

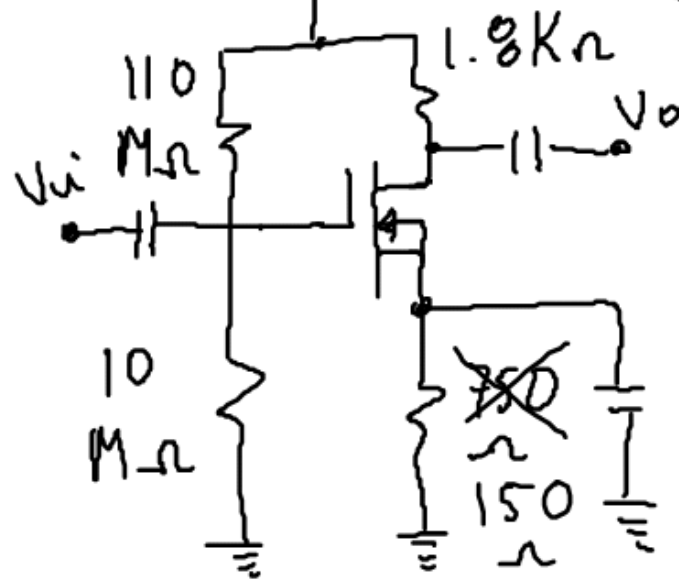

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = 1.5 \text{ V} \checkmark$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$


$$V_{GS} = 1.5 - I_D (150)$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$


$$V_{GS} = 1.5 - I_D (150)$$
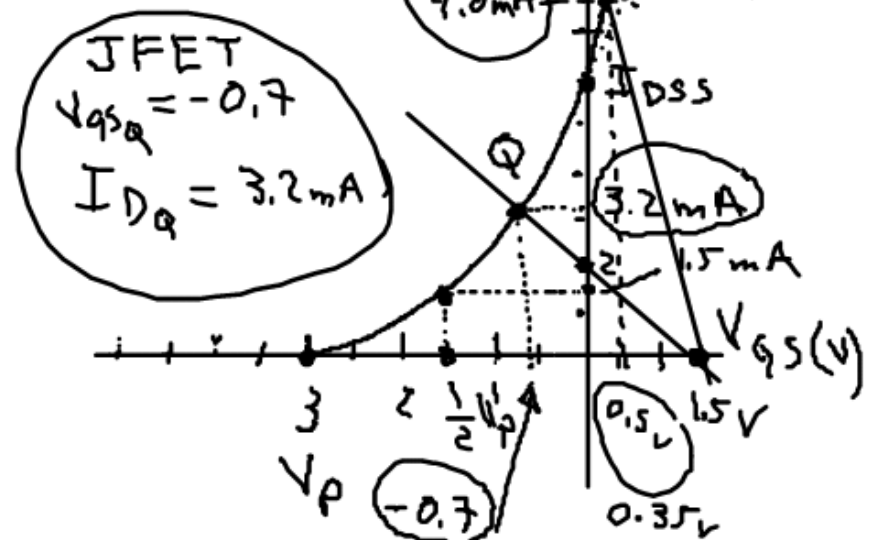
$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$



Mosfet tipo incremental


$$I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$$

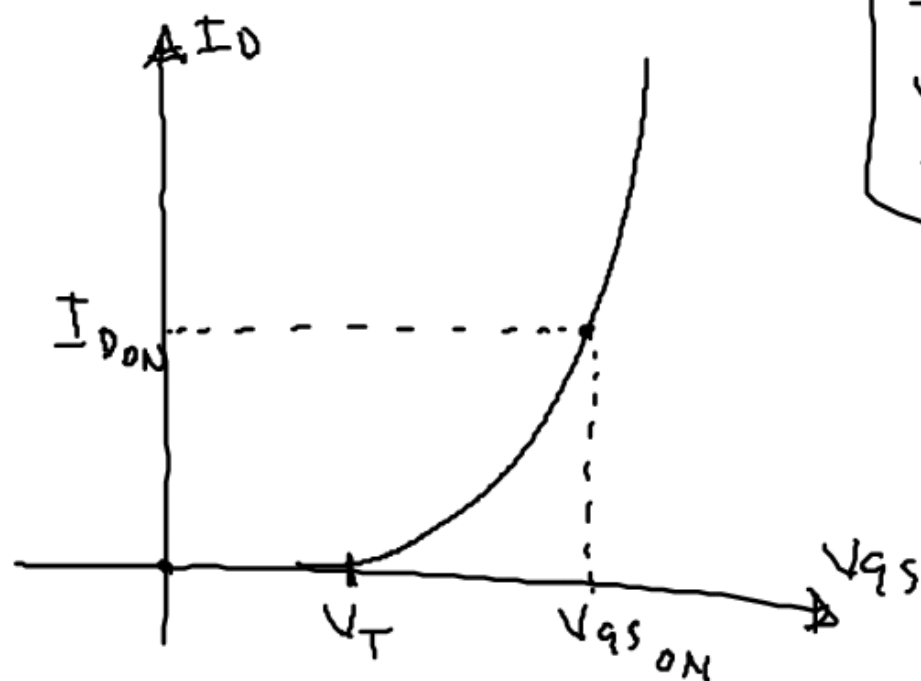

$$\begin{array}{l} I_{D\text{ON}} \\ V_{GS\text{ON}} \\ V_T \end{array}$$

$$k = \frac{I_{D\text{ON}}}{(V_{GS\text{ON}} - V_T)^2} \quad \left[ \frac{A}{V^2} \right]$$


# Polarización por realimentación

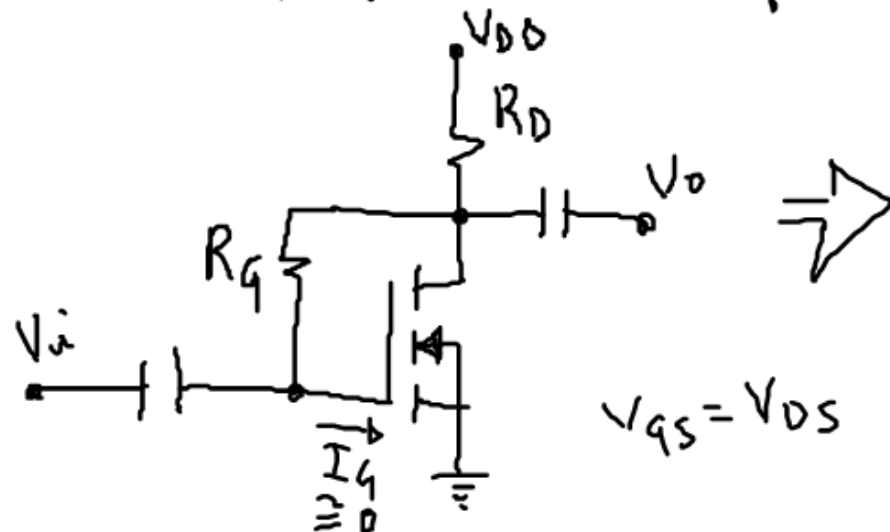

$$V_{GS} = V_{DS}$$


$$V_{GS} = V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$$

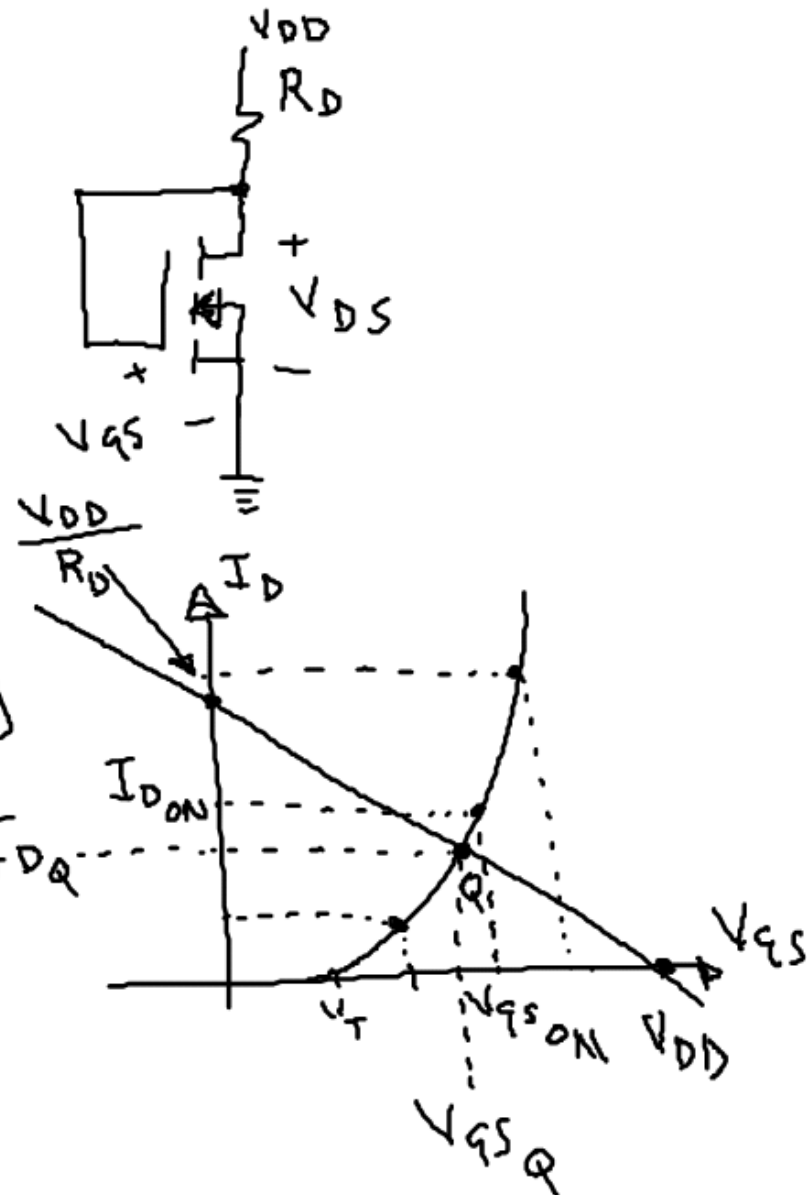



Exemple:  
40V

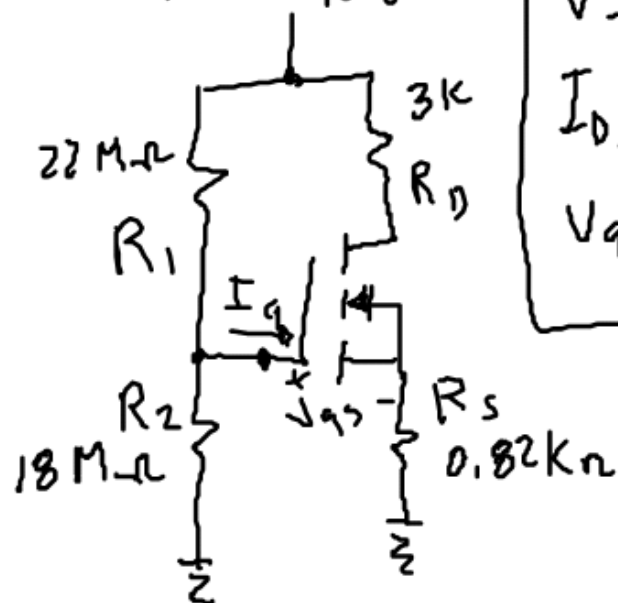

$$V_T = 5V$$

$$I_{D_{ON}} = 3mA$$

$$V_{gs_{ON}} = 10V$$

$$K = \frac{I_{D_{ON}}}{(V_{gs_{ON}} - V_T)^2}$$

$$K = 0.12 \times 10^{-3} \frac{A}{V^2}$$







$$V_g = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = 18V$$

$$V_g = V_{gs} + V_{RS}$$

$$V_{gs} = V_g - I_D R_S$$

$$V_{gs} = 18 - I_D (820)$$


$$I_D = K (V_{gs} - V_T)^2$$

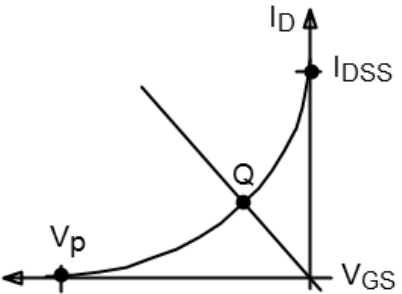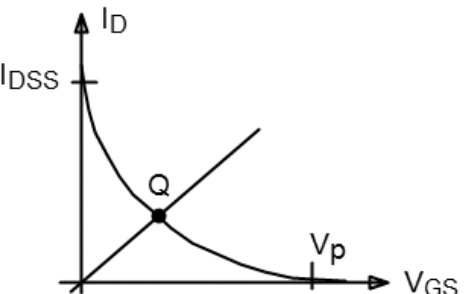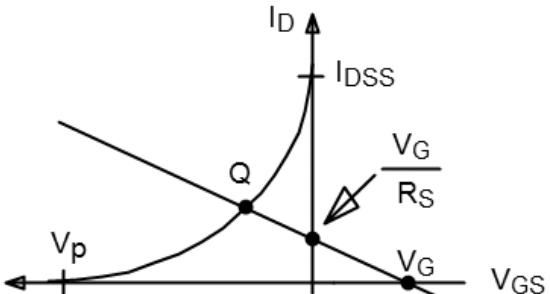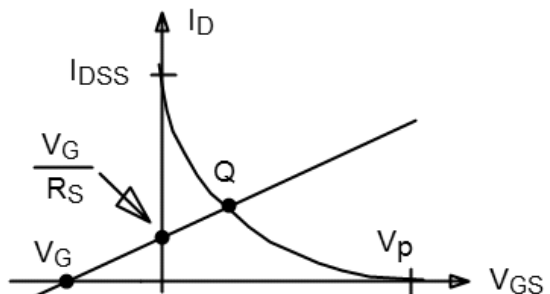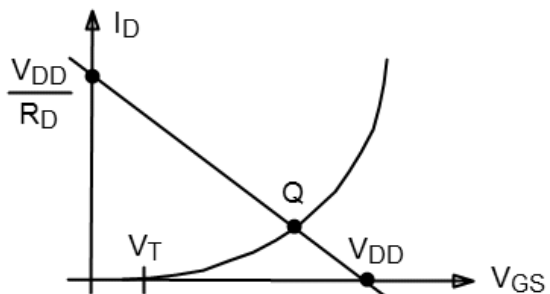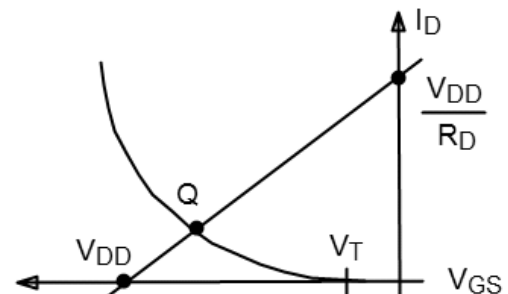Transistor tipo FET	Canal N	Canal P
<p>Autopolarización</p> <p>➡ JFET</p> <p>➡ Mosfet tipo decremental</p>		
<p>División de voltaje</p> <p>➡ JFET</p> <p>➡ Mosfet tipo decremental</p>		
<p>➡ Mosfet tipo incremental</p>		
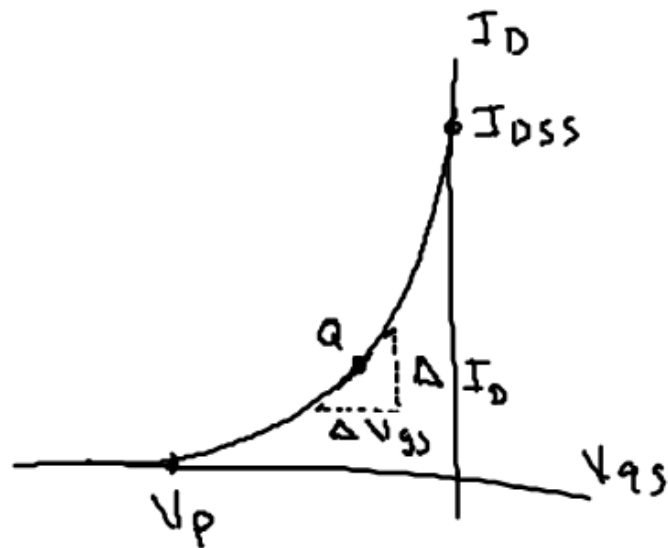
# Análisis en AC para amplificadores monoetapa a base de transistores tipo FET

Factor de transconductancia ( $g_m$ )

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \quad [\text{Siemens ó mho}]$$



$$g_m = \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \right|_{\text{punto } Q} = \left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{\text{punto } Q}$$


$$g_m = \frac{d}{dV_{GS}} \left[ I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \right]$$

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left[ 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right] \quad \text{Siemens ó mho}$$

$$g_m = y_{fs}$$

$$r_d = \frac{1}{y_{os}}$$

Polarización fija

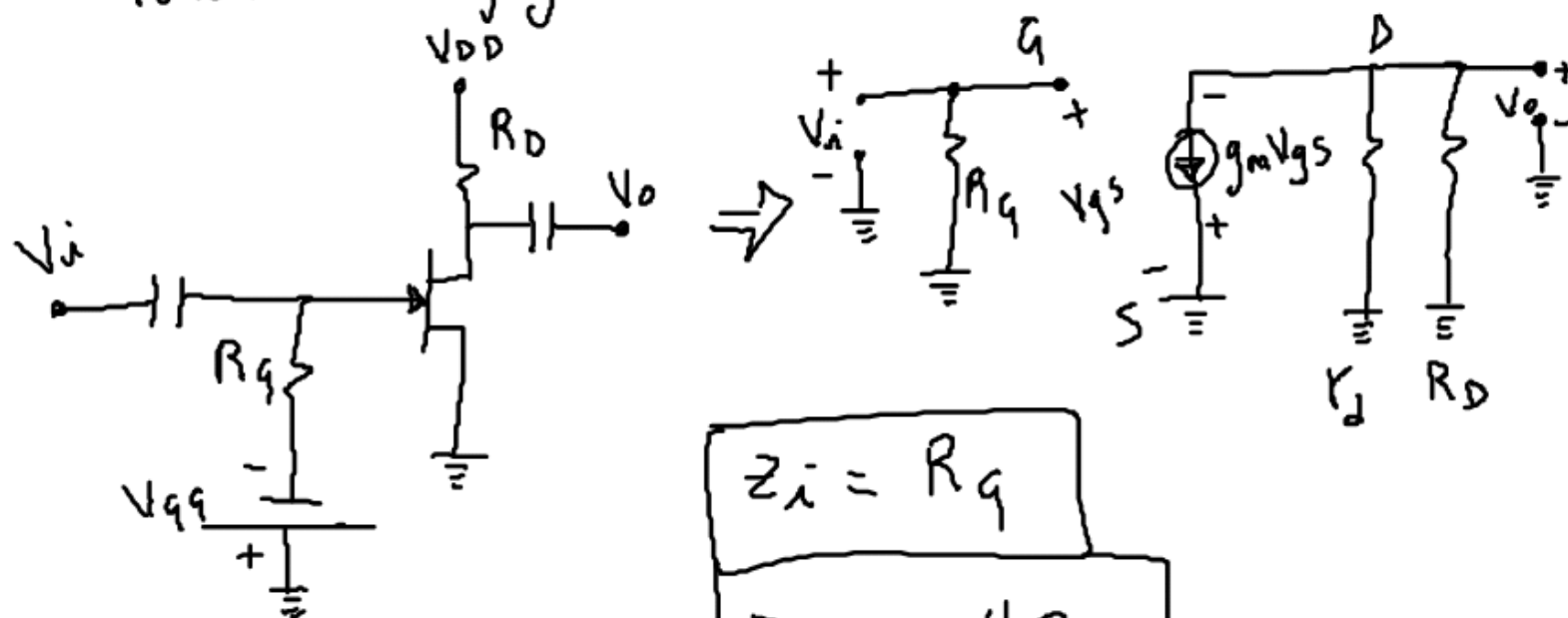


$$Z_i = R_g$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}}$$

$$A_v = - g_m (r_d \parallel R_D)$$

# Autopolarización

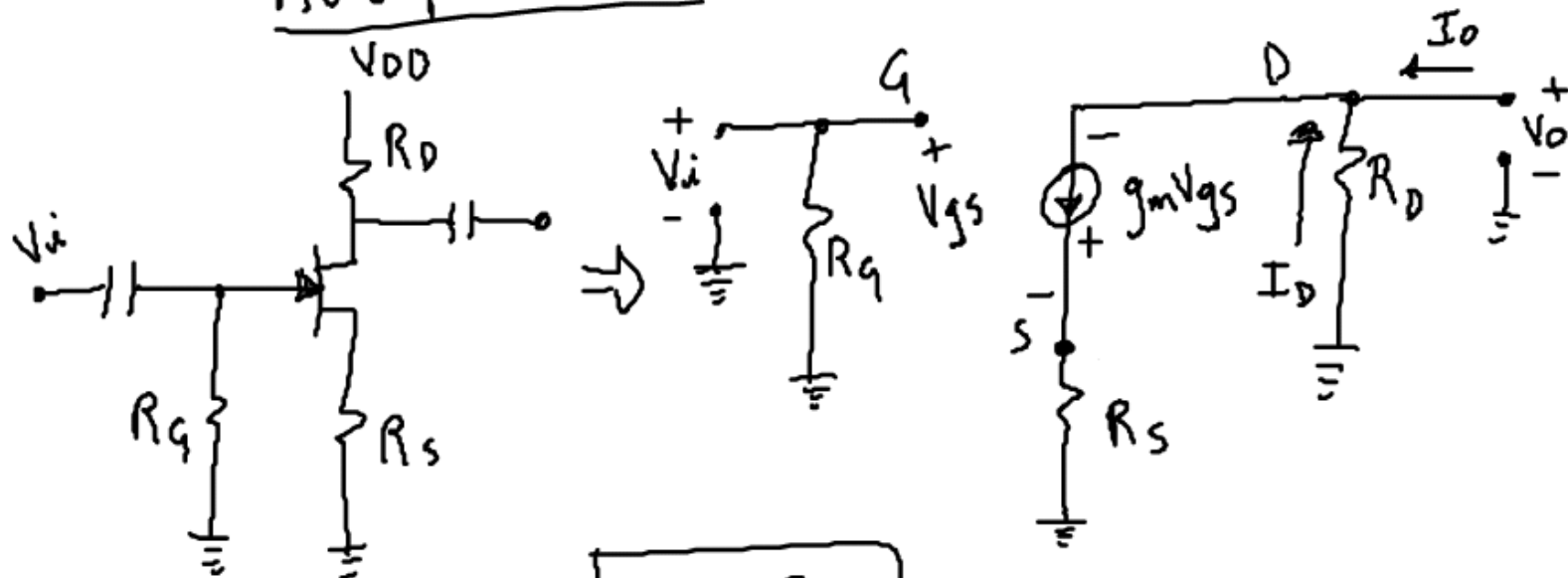


$$z_i = R_G$$

$$z_o = R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m V_{GS} R_D}{V_{GS} + V_{R_S}} = - \frac{g_m V_{GS} R_D}{V_{GS} + g_m V_{GS} R_S}$$

$$A_v = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

## Fuente seguidor

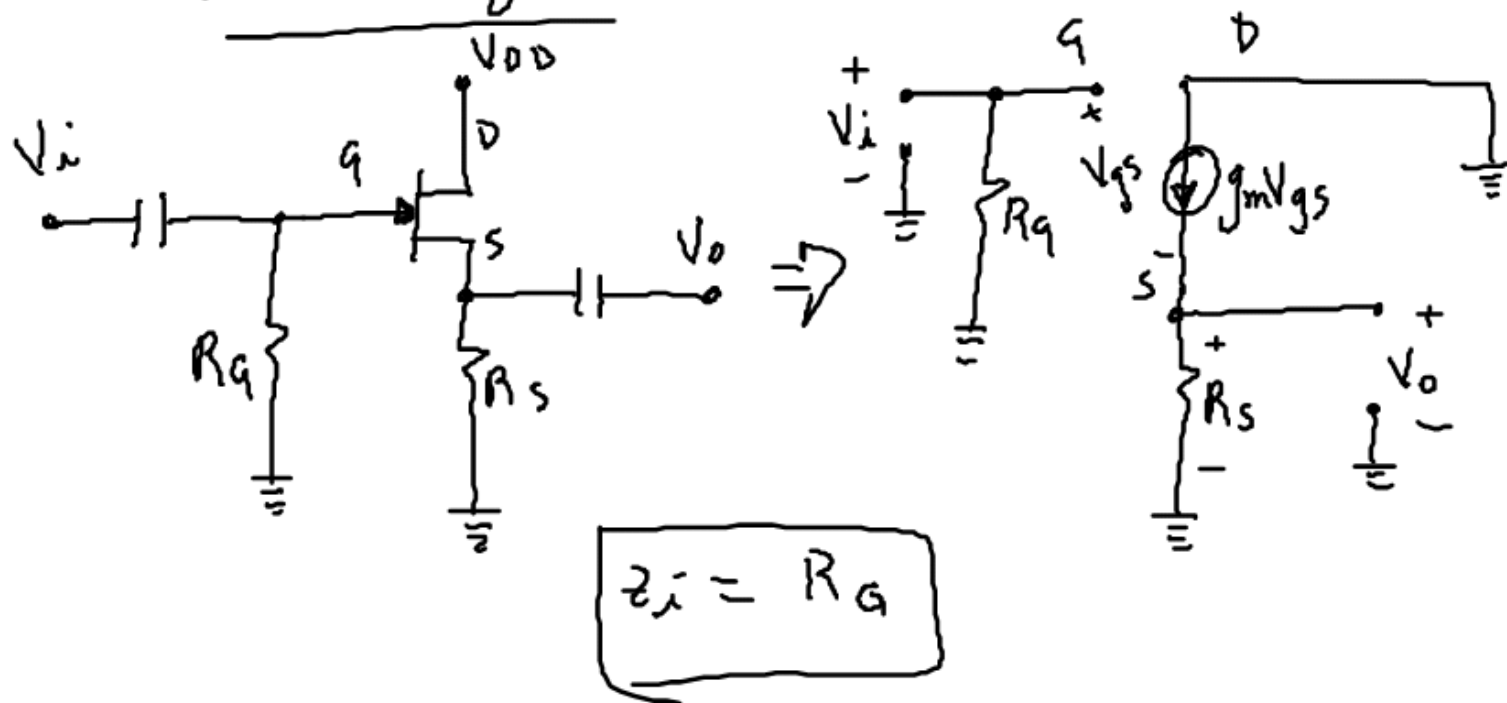


Para  $z_o$



$$V_{gs} = -V_{RS} = -V_o$$

$$I_o + g_m V_{gs} = I_{R_S} = \frac{V_o}{R_S}$$
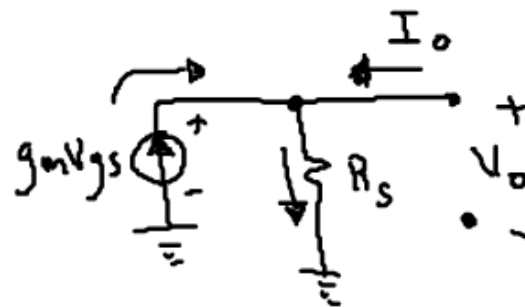
$$I_o = \frac{V_o}{R_S} - g_m V_{gs} = \frac{V_o}{R_S} + g_m V_o = V_o \left[ \frac{1}{R_S} + g_m \right]$$



## Divisor de voltaje

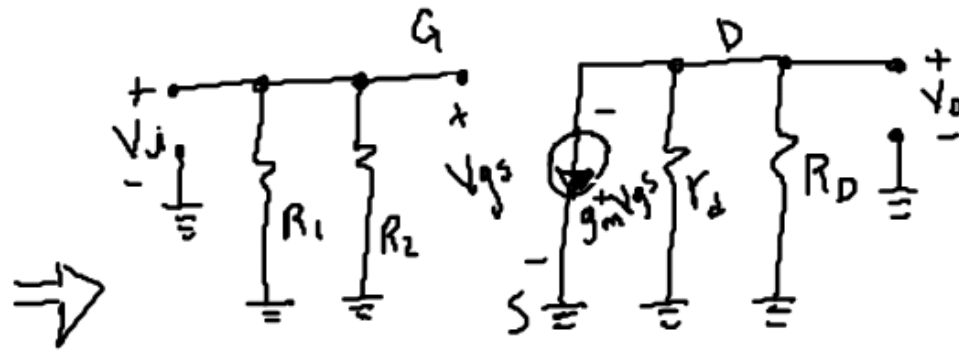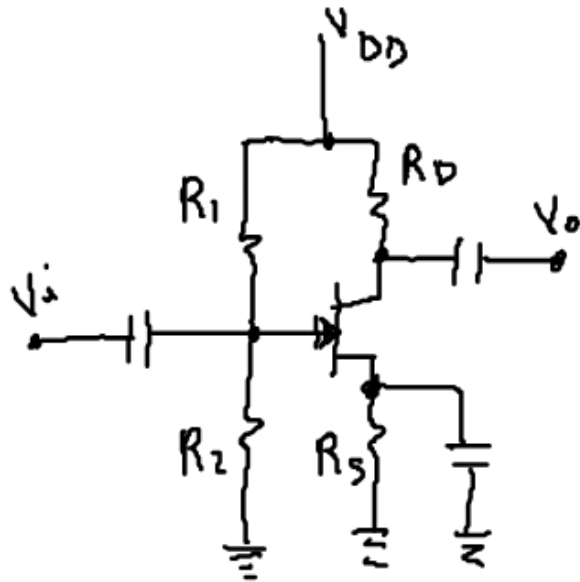

$$Z_i \approx R_1 \parallel R_2$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}}$$

$$A_v = -g_m (r_d \parallel R_D)$$

## Análisis en AC con Mosfet tipo incremental

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{GS_T} = V_T$$


$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

$$g_m = \frac{d I_D}{d V_{GS}} = \frac{d}{d V_{GS}} \left( K(V_{GS} - V_T)^2 \right)$$

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T)$$



## Realimentación del drenaje

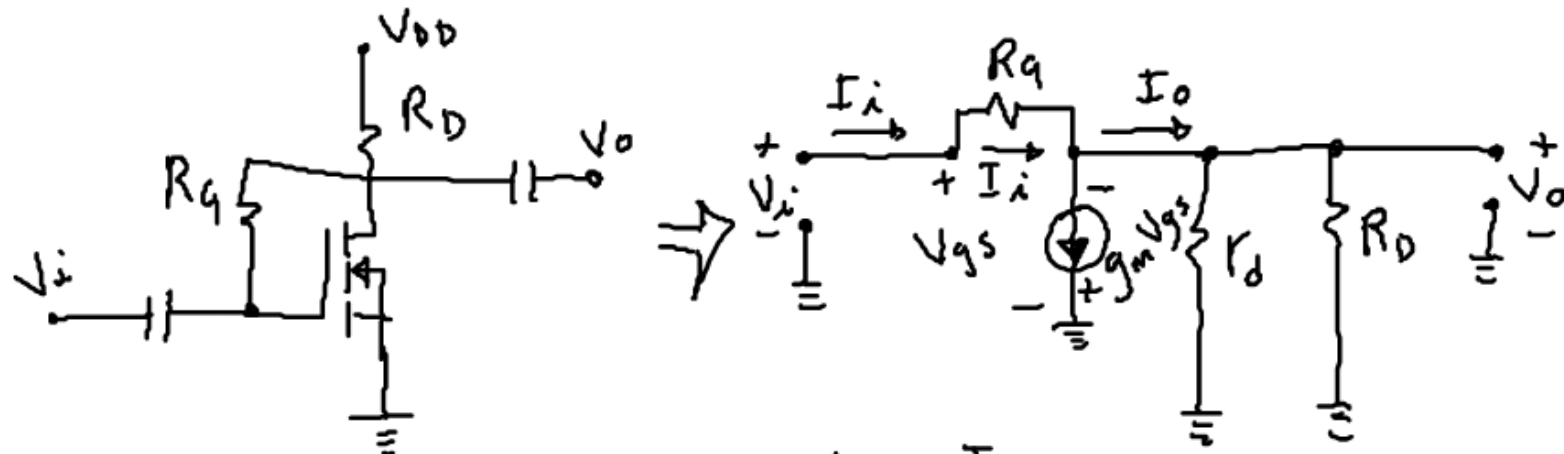

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$

$$I_i = g_m V_{gs} + I_o$$

$$\text{donde } I_o = \frac{V_o}{r_d \parallel R_D}$$

entonces

$$I_i = g_m V_{gs} + \frac{V_o}{r_d \parallel R_D} \Rightarrow V_o = I_i (r_d \parallel R_D) - g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)$$

$$V_i = V_{gs}$$

$$V_{R_g} = I_i R_g = V_i - V_o$$

$$I_i R_g = V_i - I_i (r_d \parallel R_D) + g_m V_i (r_d \parallel R_D)$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{R_g + (r_d \parallel R_D)}{1 + g_m(r_d \parallel R_D)}$$

$$Z_o = R_g \parallel r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}} = -g_m (r_d \parallel R_D)$$

para  $R_g \gg R_D$

de otra manera:



$$I_i R_g = V_i - V_o$$

$$g_m V_i R_g + \frac{V_o R_g}{(r_d \parallel R_D)} = V_i - V_o$$


$$V_o \left( 1 + \frac{R_g}{r_d \parallel R_D} \right) = V_i (1 - g_m R_g)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 - g_m R_q}{1 + \frac{R_q}{(r_d || R_D)}} = \frac{\frac{1}{R_q} - g_m}{\frac{1}{R_q} + \frac{1}{r_d || R_D}}$$

## Compuerta común

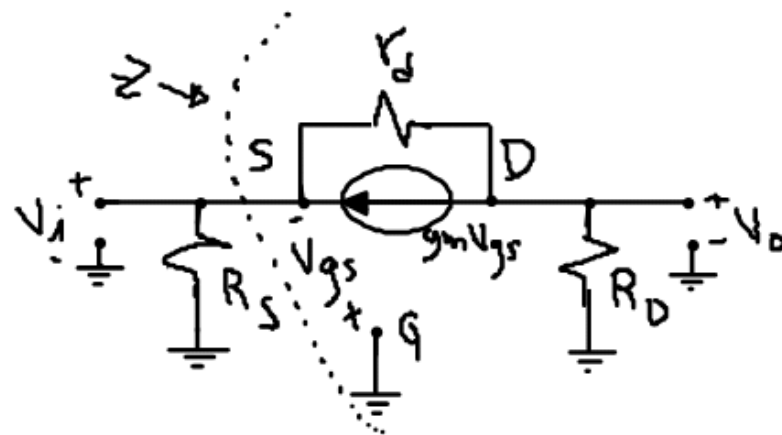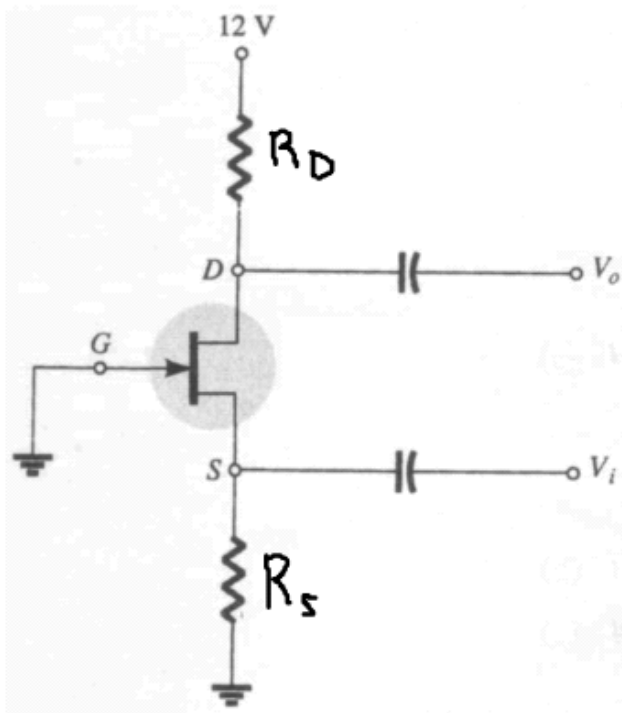
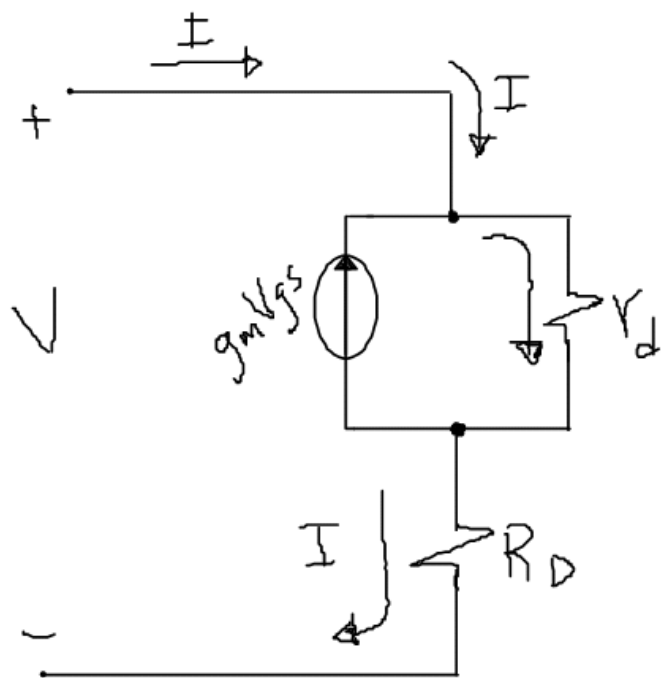
$$V_i = V_{R_S} = -V_{gs} = V \quad Z_i = \frac{V_i}{I_i}$$



$$I_{r_d} = I + g_m V_{gs}$$

$$V_{r_d} = I_{r_d} r_d = r_d (I + g_m V_{gs})$$

$$V = V_{r_d} + I R_D$$

$$V = r_d (I + g_m V_{gs}) + I R_D$$

$$V = r_d I + r_d g_m V_{gs} + I R_D$$

però  $V = -V_{gs}$

$$V = r_d I - r_d g_m V + I R_D$$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d}$$

si  $r_d \gg R_D$  y  $r_d g_m \gg 1$


$$Z \approx \frac{1}{g_m}$$

$$Z_i = R_S \parallel Z$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} R_D}{-V_{gs}} = g_m R_D$$

### Ejemplo

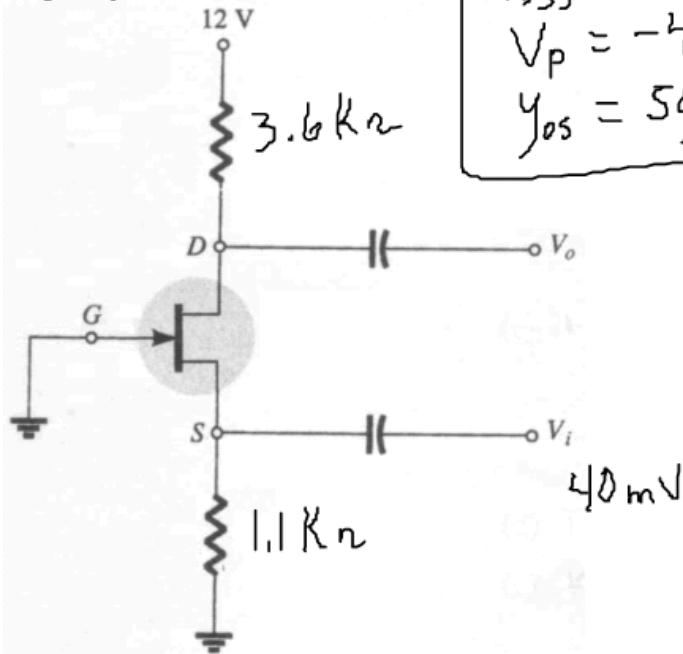

$$\begin{aligned} I_{DSS} &= 10 \text{ mA} \\ V_p &= -4 \text{ V} \\ y_{os} &= 50 \mu\text{S} \end{aligned}$$

Considerar:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -2.2 \text{ V} \\ I_{DQ} &= 2.03 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} \left( 1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right)$$

$$g_m = \frac{2(10 \text{ mA})}{4} \left( 1 - \frac{(-2.2)}{(-4)} \right)$$

$$g_m = 2.25 \text{ mS}$$

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{50 \mu\text{S}} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_s \parallel \left( \frac{r_d + R_D}{1 + g_m r_d} \right) = 1.1 \text{ k}\Omega \parallel \left( \frac{20 \text{ k} + 3.6 \text{ k}}{1 + (2.25 \text{ mS})(20 \text{ k})} \right)$$

$$Z_i = 349.86 \Omega$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D = 20 \text{ k}\Omega \parallel 3.6 \text{ k}\Omega$$

$$Z_o = 3.05 \text{ k}\Omega$$


$$A_v = g_m R_D = (2.25 \text{ mS})(3.6 \text{ k}\Omega)$$

$$A_v = 8.1$$

$$V_o = A_v V_i = 324 \text{ mV}$$

# Ejemplo 1

## Conexión en cascada

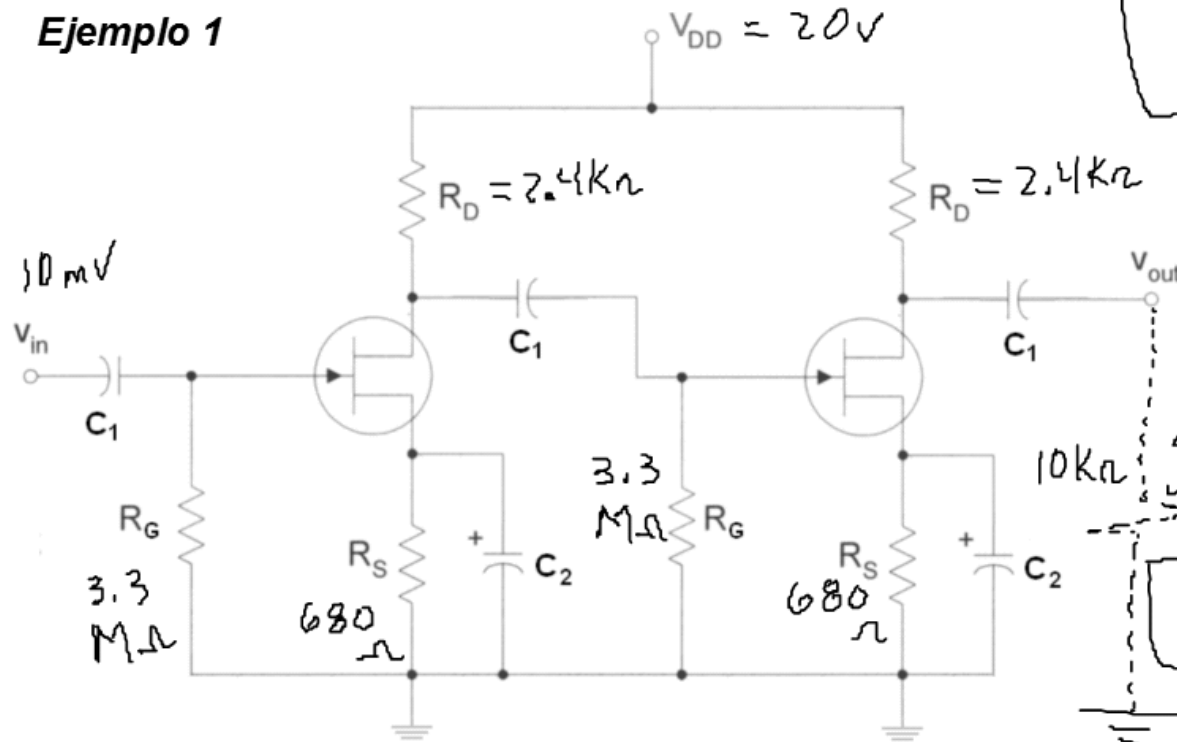

$$\begin{aligned} I_{DSS} &= 10 \text{ mA} \\ V_p &= -4 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{GSQ} &= -1.9 \text{ V} \\ I_{DQ} &= 2.8 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)$$



$$g_m = 2.625 \text{ mS}$$

$$\begin{aligned} Z_i &= 3.3 \text{ M}\Omega \\ Z_o &= 2.4 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_v &= A_{v1} A_{v2} \text{ pero } A_{v1} = -g_m (R_{D1} \parallel R_{G2}) \\ A_v &= 39.66 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{v2} &= -g_m R_{D2} \\ V_o &= A_v V_i = 396.6 \text{ mV} \end{aligned}$$

## Ejemplo 2

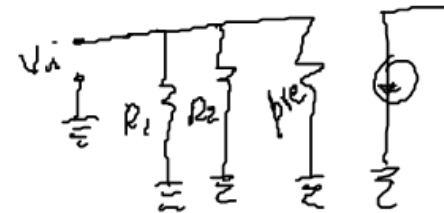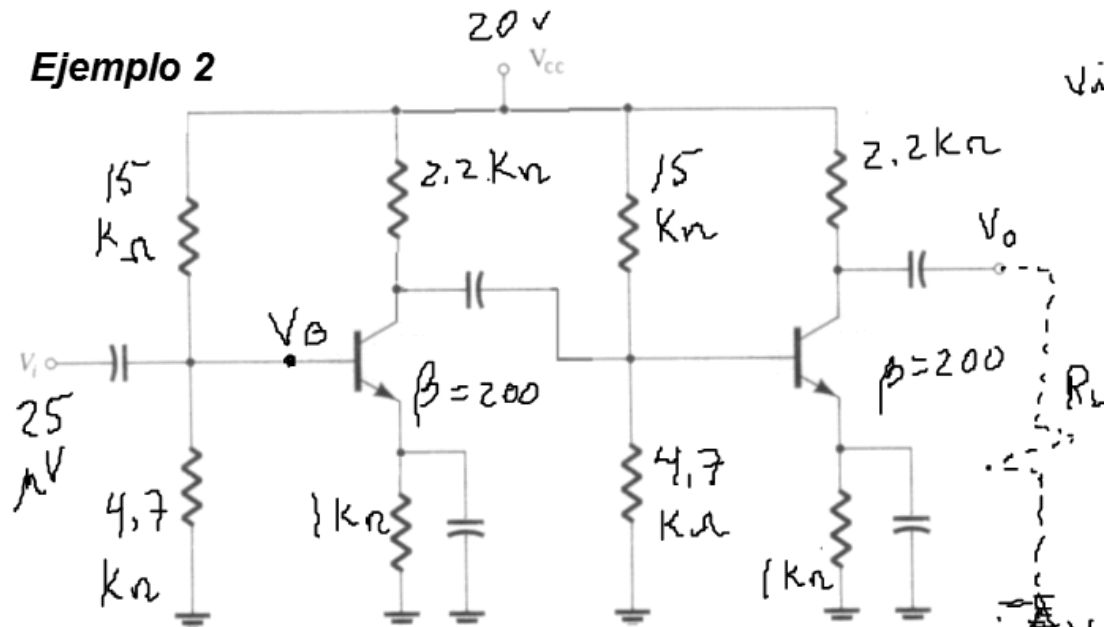

$$Z_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$Z_i = 953.6 \Omega$$

$$Z_o = R_c = 2.2 k\Omega$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2}$$

$$A_{v1} = - \frac{2.2 k\Omega \parallel 15 k\Omega \parallel 4.7 k\Omega \parallel (200 \times 6.5)}{6.5}$$

$$A_{v1} = -102.3$$

$$A_{v2} = - \frac{2.2 k\Omega}{6.5} \approx -338.46$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = 34624$$


$$V_B = 4.7 V = V_{BE} + V_{RE}$$

$$I_E = 4 mA$$

$$r_e = \frac{26 mV}{I_E} = 6.5 \Omega$$

$$V_o = A_v V_i = (34624)(25 \mu V) = 0.866 V$$

### Ejemplo 3

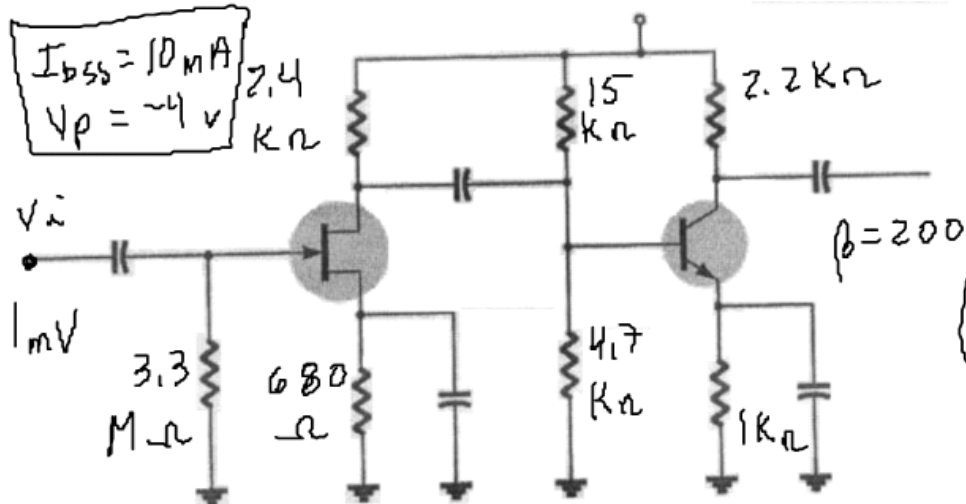

$$V_{GSQ} = -1.9 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = 2.8 \text{ mA}$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2}$$

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)$$

$$g_m = 2.6 \text{ mS}$$

$$Z_i = R_g = 3.3 \text{ M}\Omega$$

$$Z_o = R_c = 2.2 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v1} = -2.6 \text{ mS} \left[ 2.4 \text{ k}\Omega \parallel 15 \text{ k}\Omega \parallel 4.7 \text{ k}\Omega \parallel (200)(6.5) \right]$$

$$A_{v1} = -1.77$$

$$A_{v2} = - \frac{2.2 \text{ k}\Omega}{6.5 \Omega}$$

$$A_{v2} = -338.46$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = 599$$

$$V_o = A_v V_i = (599)(1 \text{ mV})$$

$$V_o = 0.6 \text{ V}$$



$$I_E = 4 \text{ mA}$$

$$r_e = 6.5 \Omega$$



## Conexión cascode

### Ejemplo 1

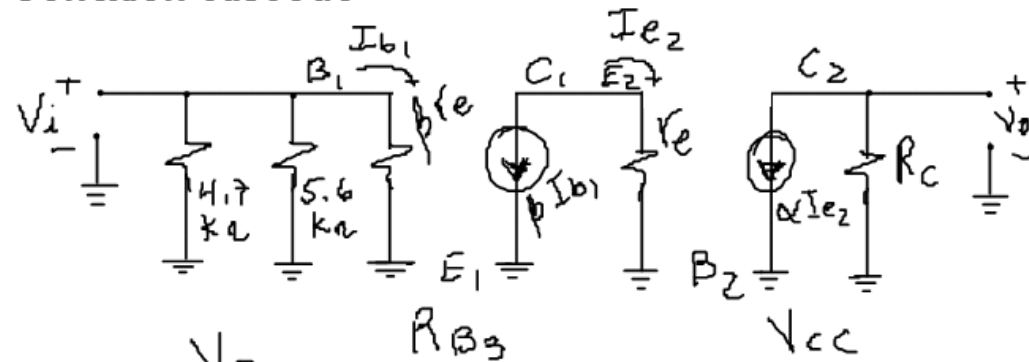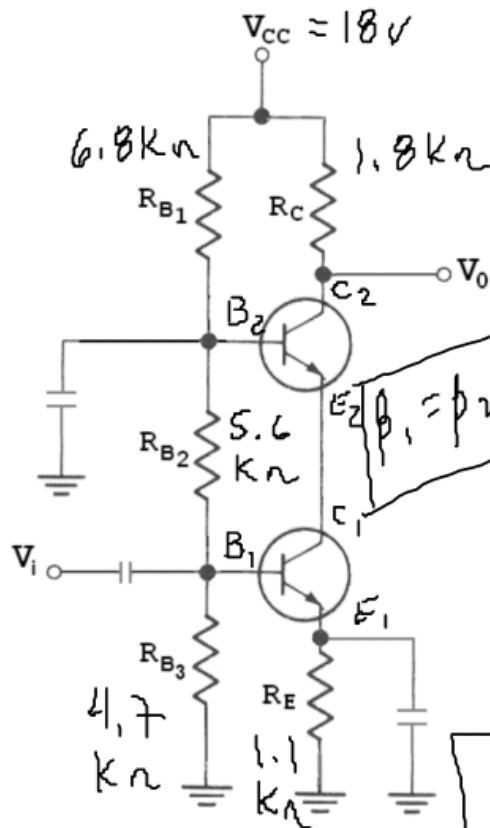

$$V_{B1} = \frac{R_{B3}}{R_{B3} + R_{B2} + R_{B1}}$$

$$V_{B1} = V_{BE1} + V_{RE} \text{ pero } V_{RE} = I_E R_E$$

$$I_{E1} = \frac{V_{B1} - V_{BE1}}{R_E} = 3.86 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 6.73 \text{ } \Omega$$


$$Z_i = 4.7 \text{ k}\Omega \parallel 5.6 \text{ k}\Omega \parallel (200)(6.73)$$

$$Z_i = 881.9 \text{ } \Omega$$

$$Z_o = R_C = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = (-1)(267.4) = -267.4$$

## Ejemplo 2

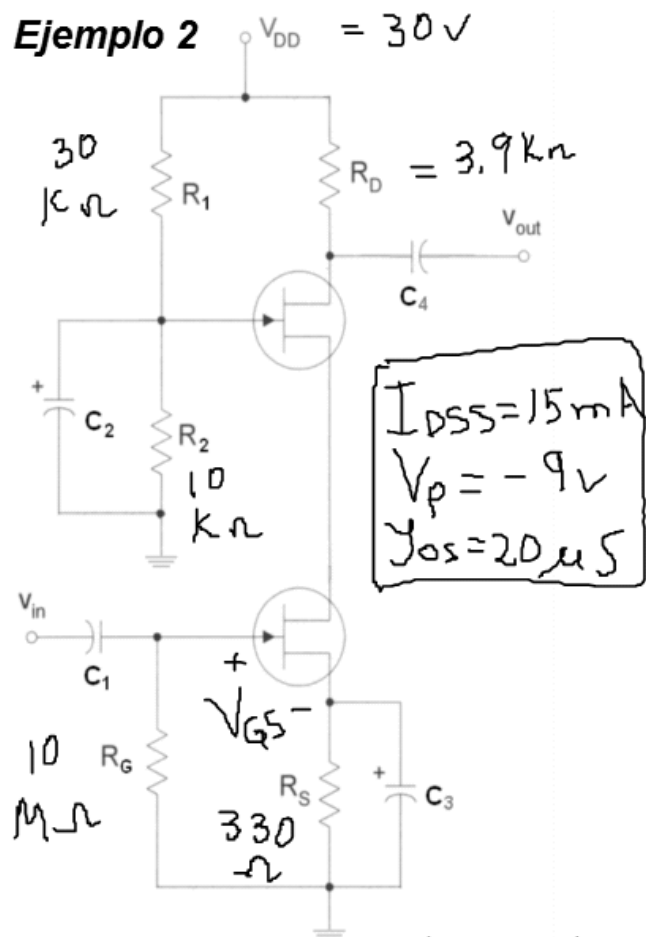

$$\begin{aligned}
 I_{DSS} &= 15mA \\
 V_p &= -9V \\
 y_{os} &= 20\mu S
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_{DQ} &= 7.68mA \\
 V_{GSQ} &= -2.53V
 \end{aligned}$$

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} = \frac{1}{20\mu S} = 50k\Omega$$

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} \left( 1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right) = 2.39mS$$

$$Z_i = R_G = 10M\Omega$$

$$Z_o \approx R_D = 3.9k\Omega$$

$$A_{v1} = -g_m \left( \frac{1}{g_m} \right) = -1$$

$$A_{v2} = g_m R_D = 9.32$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = (-1)(9.32) = -9.32$$

$$\begin{aligned}
 V_{GS} &= -V_{RS} = -I_D R_S \\
 I_D &= I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2
 \end{aligned}$$

