

RECEPTORES

Primer examen parcial
Semestre 2013-2
Examen A

Nombre: _____

1. Diseñar un circuito de acoplamiento tipo L de una fuente de 120Ω a una carga de $1K\Omega$ a una frecuencia de 200MHz . La red de acoplamiento también debe permitir el paso de la señal de DC.
2. Obtener la impedancia del siguiente arreglo:

