

Circuitos de Radiofrecuencia

Semestre 2013-1

Serie de ejercicios

- Para el circuito mostrado en la figura 1, determinar V_{GSQ} , I_{DQ} , I_{CQ} , V_{CEQ} , V_C , V_B , I_E , I_B , V_{DS} , V_G , V_D , V_S .


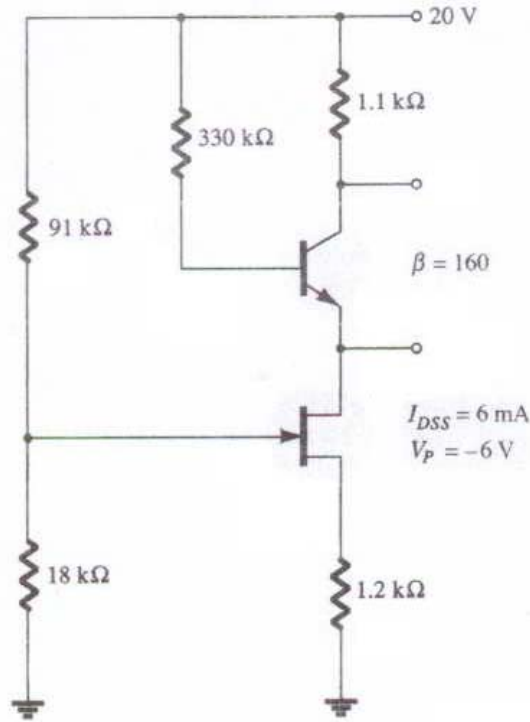


Figura 1

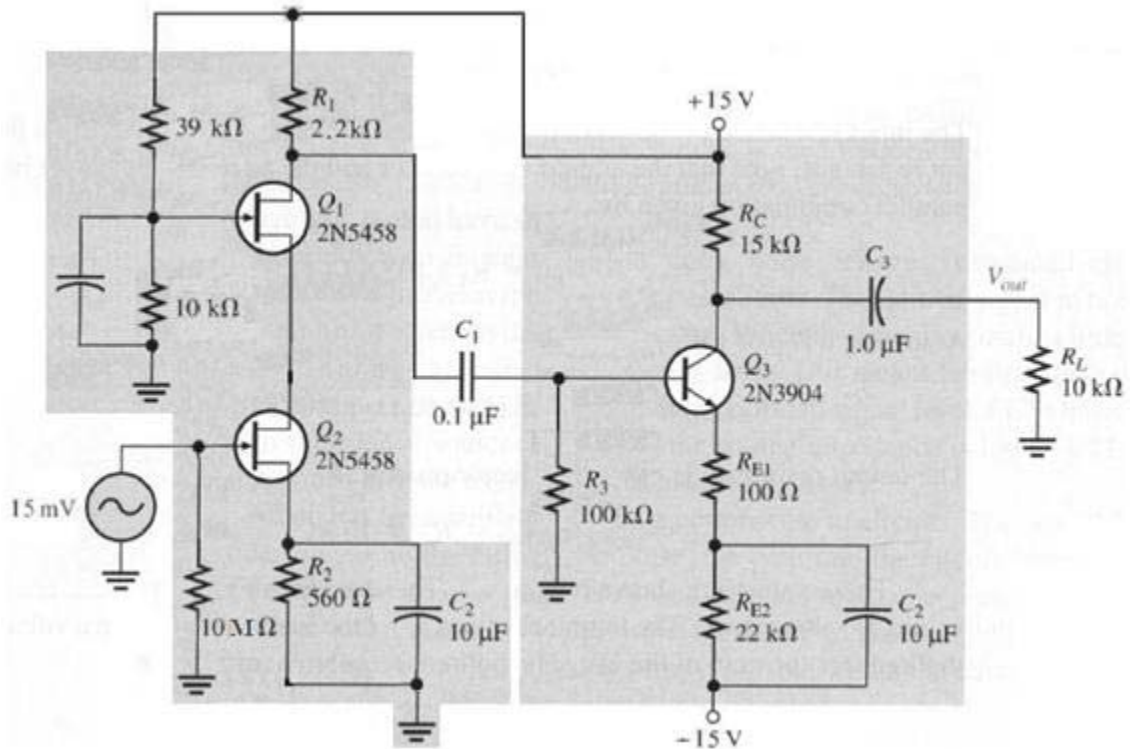- Determinar la ganancia de voltaje A_V y el voltaje V_{out} que proporciona el circuito a la carga R_L . Considerando $I_{DSS} = 10mA$ y $V_P = -4V$ para los transistores Q_1 y Q_2 , así como $\beta = 150$ para Q_3 .



3. Determinar el voltaje de salida aplicado a la bocina del circuito de la figura 6. Considerar para los transistores $\beta_1 = \beta_2 = 200$ y $\beta_3 = 50$ respectivamente, r_0 es infinito en todos los casos

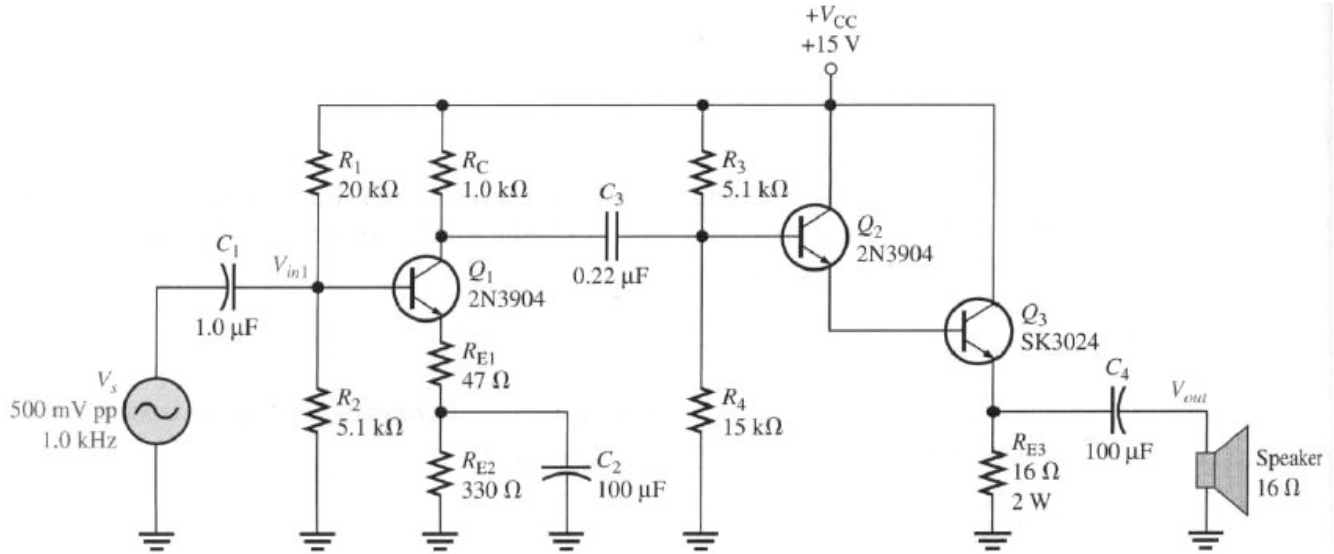


Figura 6