

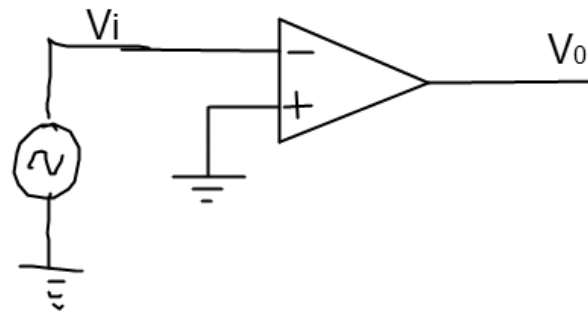
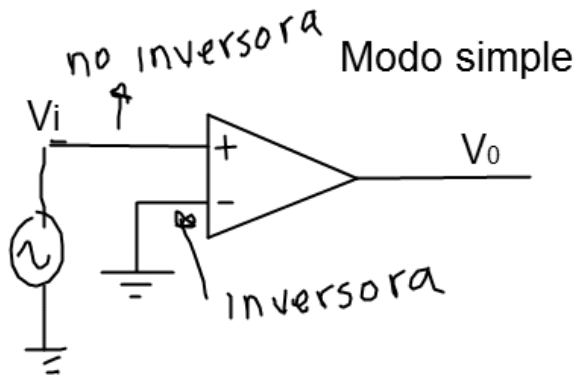


Amplificador operacional

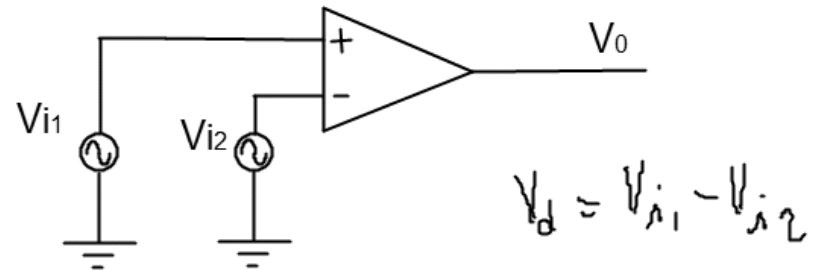
- ⊗ Amplificador diferencial
- ⊗ Muy alta ganancia
- ⊗ Alta impedancia de entrada
- ⊗ Baja impedancia de salida




Modo diferencial

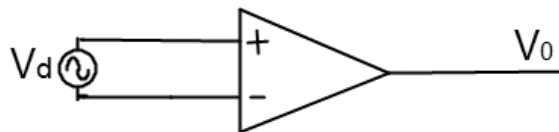


Modo común

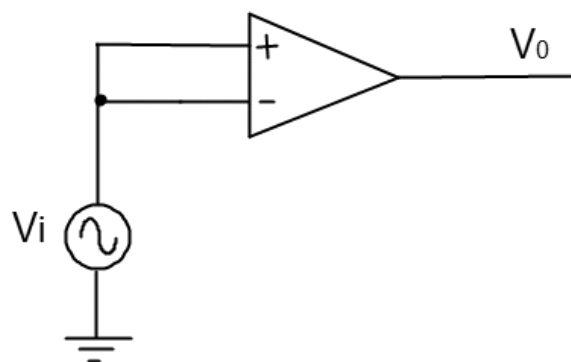

Modelo ideal

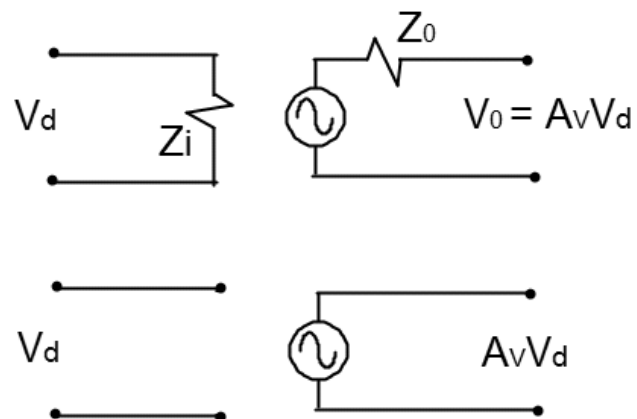

Ejemplo: Obtener la RRM C

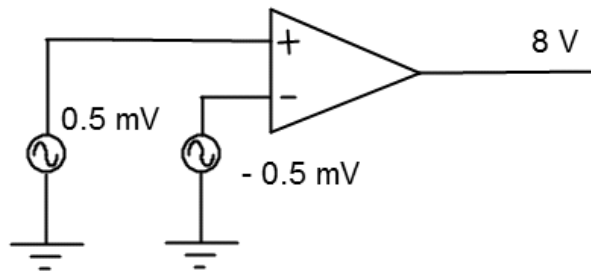


$$V_o = A_d V_d = 8 \text{ V}$$

$$V_d = V_{i1} - V_{i2} = 0.5 \text{ mV} - (-0.5 \text{ mV})$$

$$V_d = 1 \text{ mV}$$
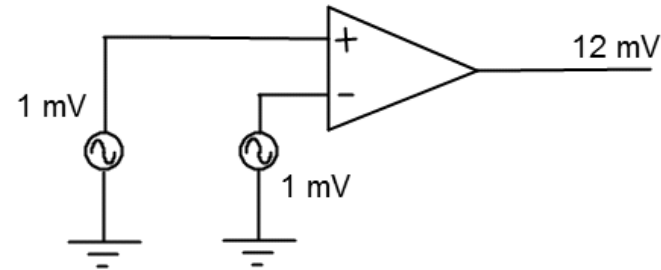
$$A_d = \frac{V_o}{V_d} = \frac{8 \text{ V}}{1 \text{ mV}} = 8000$$



$$V_o = A_c V_{ic} = 12 \text{ mV}$$

$$V_{ic} = \frac{1}{2}(V_{i1} + V_{i2}) = 1 \text{ mV}$$

$$A_c = \frac{V_o}{V_{ic}} = \frac{12 \text{ mV}}{1 \text{ mV}} = 12$$

$$RRMC = \frac{A_d}{A_c} = \frac{8000}{12} = 666.7$$

$$RRMC = 20 \log(666.7) = 56.48 \text{ dB}$$

Ejemplo: Si $V_{i1} = 150\mu V$, $V_{i2} = 140\mu V$ y $A_d = 4000$. Obtener V_o para una RRMC de:

a) 100

b) 10^5

Solución


$$V_{i.c} = \frac{1}{2} (150\mu V + 140\mu V) = 145\mu V$$

$$V_d = 150\mu V - 140\mu V = 10\mu V$$

$$a) \quad V_o = (4000)(10\mu V) \left(1 + \frac{1}{100} \frac{145\mu V}{10\mu V} \right)$$
$$V_o = 45.8 \text{ mV}$$


$$b) \quad V_o = (4000)(10\mu V) \left(1 + \frac{1}{10^5} \frac{145\mu V}{10\mu V} \right) \approx 40 \text{ mV}$$

Amplificador inversor

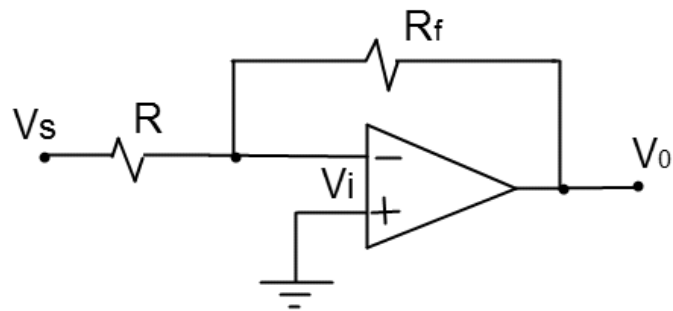

Conexiones básicas

$$\frac{V_o}{V_s} = - \frac{R_f}{R}$$

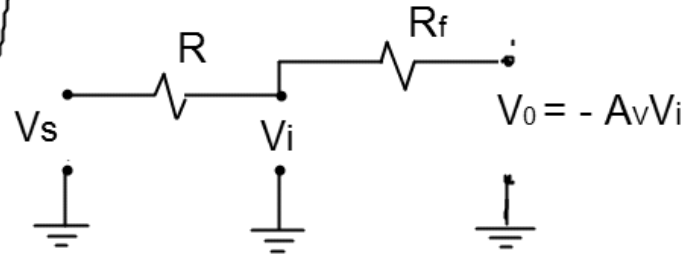

$$V_{i1} = \frac{R_f}{R + R_f} V_s$$

$$V_{i2} = \frac{R}{R + R_f} (-A_v V_i)$$



$$V_i = V_{i1} + V_{i2} = \frac{R_f}{R + R_f} V_s + \frac{R}{R + R_f} (-A_v V_i)$$

$$V_i \left(1 + \frac{R}{R + R_f} A_v \right) = \frac{R_f}{R + R_f} V_s$$

$$V_i = \frac{R_f V_s}{(R + R_f) \left(1 + \frac{R}{R + R_f} A_v \right)}$$

$$V_i = \frac{R_f V_s}{R(1 + A_v) + R_f}$$

Concepto de tierra virtual

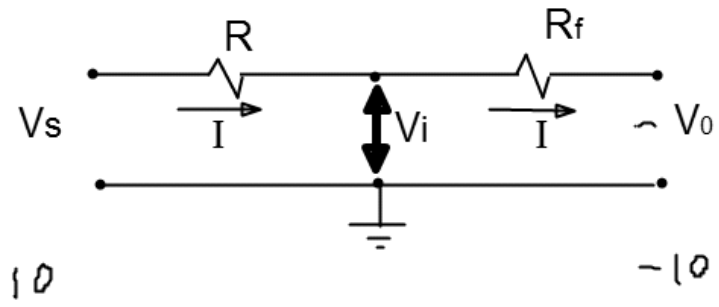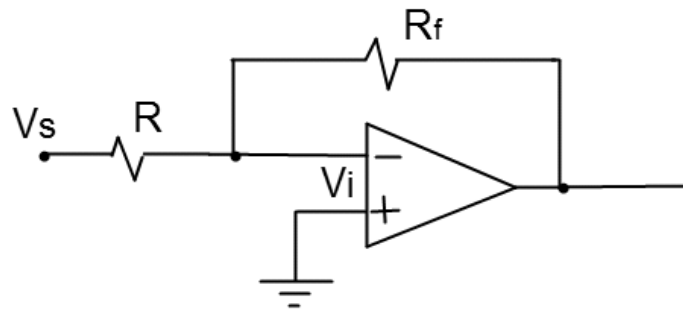



$$I = \frac{V_s}{R} = -\frac{V_o}{R_f}$$

$$A = 200000 ;$$

$$V_i = 50 \mu V$$

$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_f}{R}$$



Amplificador no inversor

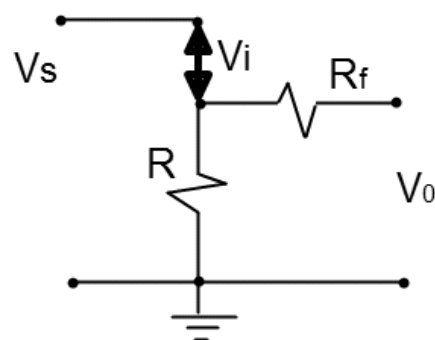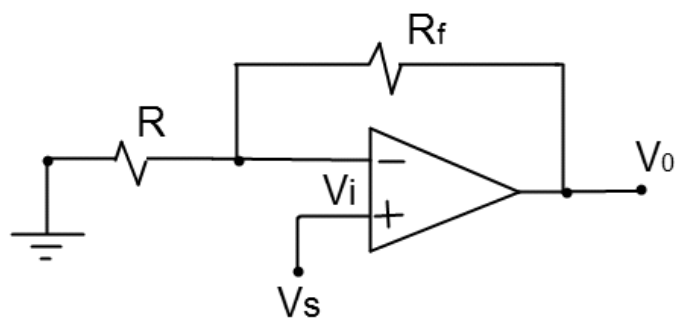

$$V_s = \frac{R}{R + R_f} V_o$$



$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{R + R_f}{R} = 1 + \frac{R_f}{R}$$

Seguidor Unitario

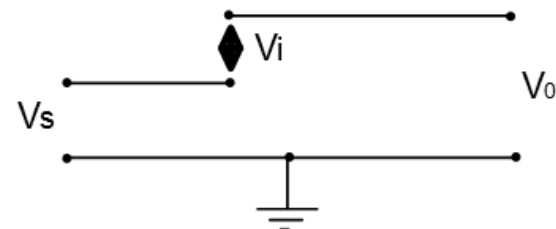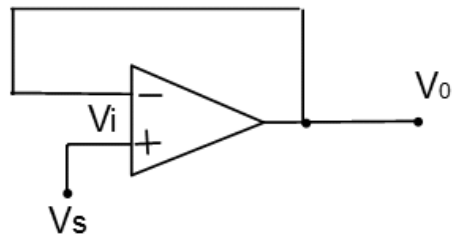



$$V_s = V_o \Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = 1$$

Amplificador sumador

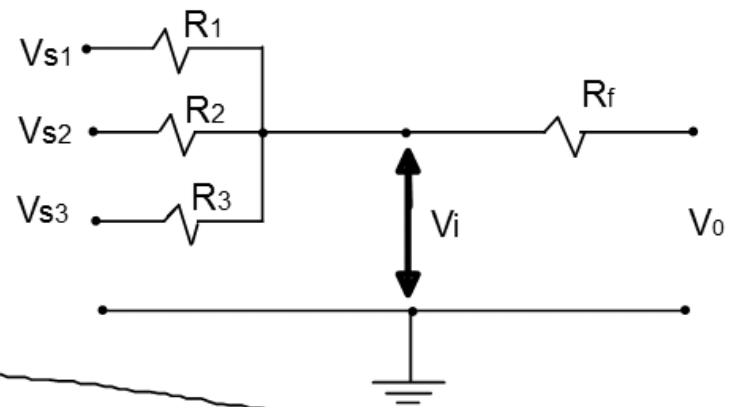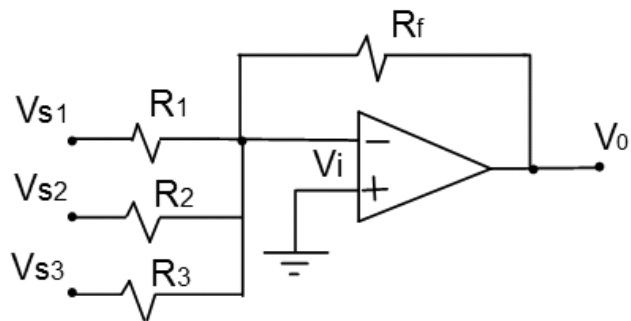


$$V_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_{s1} + \frac{R_f}{R_2} V_{s2} + \frac{R_f}{R_3} V_{s3} + \dots \right)$$

Amplificador integrador

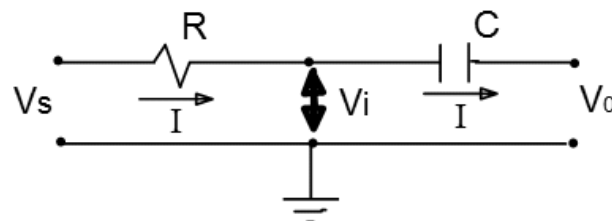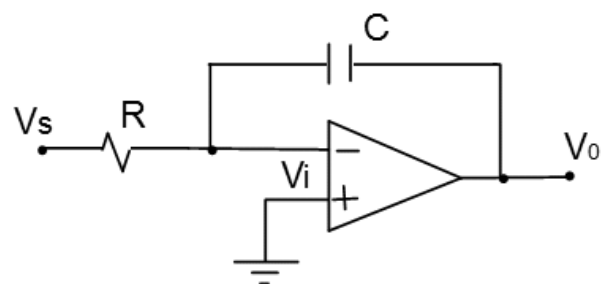



$$I = \frac{V_s}{R} = C \frac{dV_o}{dt}$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int V_s(t) dt$$

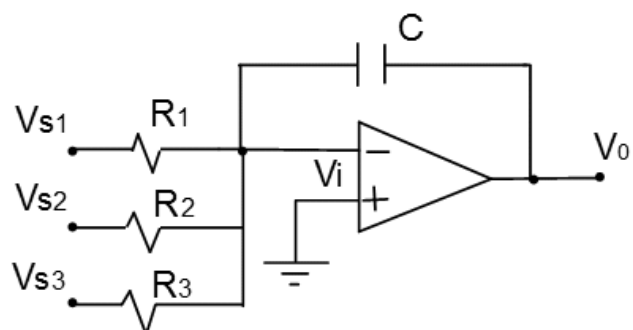

$$V_o = -\left(\frac{1}{R_1 C} \int V_{s1}(t) dt + \frac{1}{R_2 C} \int V_{s2}(t) dt + \frac{1}{R_3 C} \int V_{s3}(t) dt \right)$$

Amplificador diferenciador

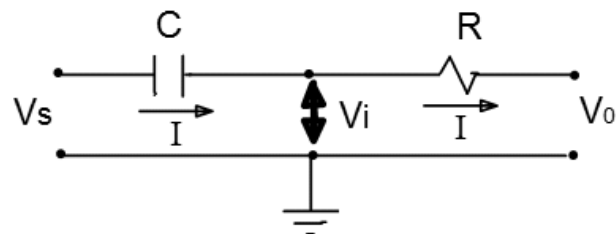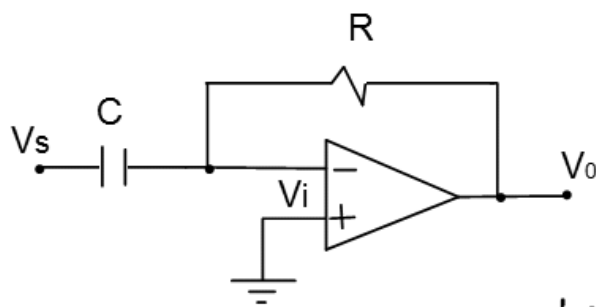

$$I = C \frac{dV_s}{dt} = \frac{V_o}{R}$$


$$V_o = -RC \frac{dV_s(t)}{dt}$$

Especificaciones de los amplificadores operacionales

Parámetros de desvío de DC


- Desvío de voltaje
- Desvío de corriente

Desvío de voltaje

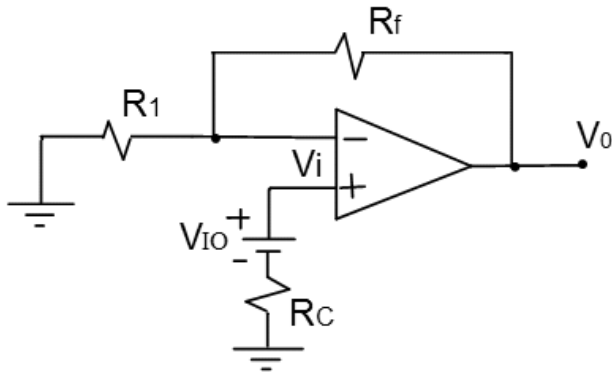

$$V_{O1} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_{IO}$$

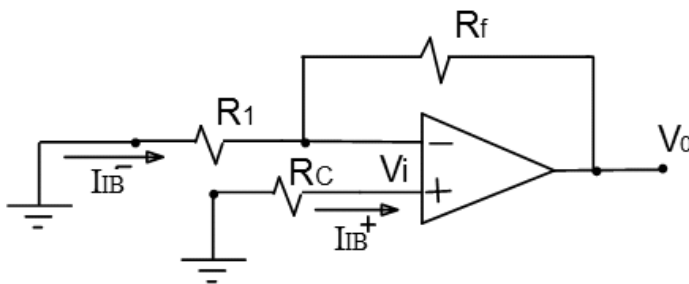
Desvío de corriente $I_{IO} = I_{IB}^+ - I_{IB}^-$



$$V_{O2} = -I_{IB}^- R_1 \left(\frac{R_f}{R_1}\right) + I_{IB}^+ R_C \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

considerando que
 $R_1 = R_C$

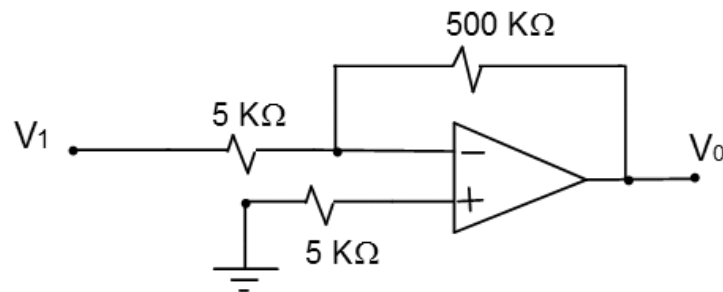Ejemplo: Considerar $V_{IO} = 4\text{mV}$, $I_{IO} = 150\text{nA}$




$$V_o(\text{desvío}) = 4\text{mV} \left(1 + \frac{500}{5} \right) + 150\text{nA}(500\text{k}\Omega)$$

$$V_o(\text{desvío}) = 0.479\text{ V}$$

Parámetros de frecuencia

Ganancia y ancho de banda

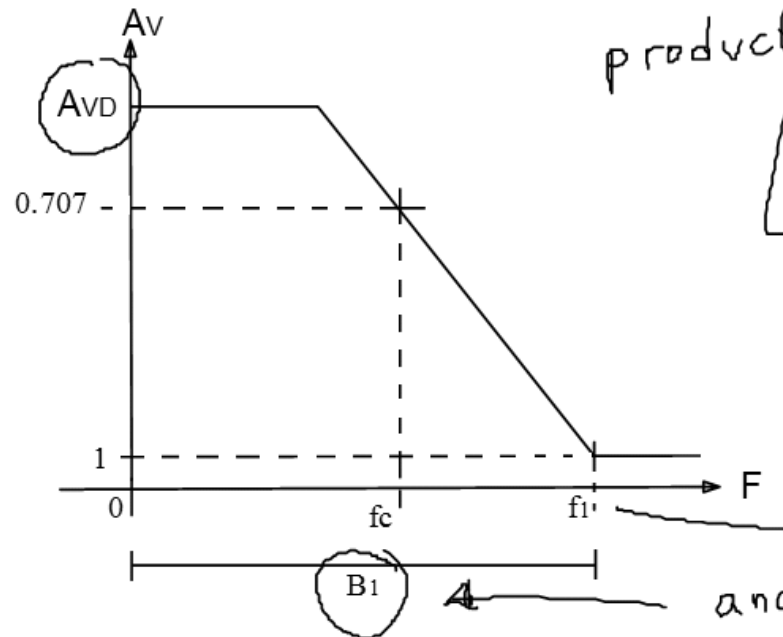

producto ganancia - ancho de banda

$$f_1 = A_{VD} f_c$$

frecuencia de ganancia unitaria

ancho de banda de ganancia unitaria

Velocidad de respuesta, SR

Velocidad máxima a la que puede cambiar la salida del amplificador, en V/MS

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

Frecuencia máxima de señal

$$Si: V_o = K \sin(2\pi f t)$$

la tasa de cambio máximo de voltaje es

$$2\pi f K \left[\frac{V}{s} \right]$$

para prevenir distorsión a la salida: $f \leq \frac{SR}{2\pi K}$ [Hz]

$$2\pi f K \leq SR \longrightarrow f \leq \frac{SR}{2\pi K}$$
$$\omega K \leq SR \longrightarrow \omega \leq \frac{SR}{K} \quad [rad]$$

Ejemplos:

Considerar un amplificador operacional con una rapidez en la respuesta $SR = 2\text{V}/\mu\text{s}$, obtener A_{CL} máximo cuando la señal de entrada varía 0.5V en $10\mu\text{s}$.


Solución:

$$\text{Si } V_O = A_{CL}V_i \text{ entonces } \frac{\Delta V_O}{\Delta t} = A_{CL} \frac{\Delta V_i}{\Delta t} \quad \text{es decir: } \frac{2\text{V}}{\mu\text{s}} = A_{CL} \frac{0.5\text{V}}{10\mu\text{s}}$$

$$\text{por tanto: } A_{CL} = \frac{20\text{V}\mu\text{s}}{0.5\text{V}\mu\text{s}} = 40$$

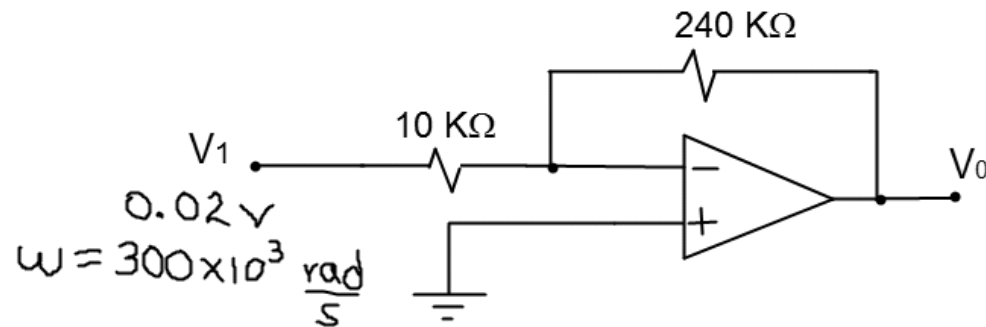Ejemplo:

Determinar frecuencia máxima (ancho de banda) del siguiente circuito considerando que $SR = 0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$



$$A_{CL} = -\frac{240 \text{ K}\Omega}{10 \text{ K}\Omega} = |-24| = 24$$

$$K = V_o = 24(0.02 \text{ V}) = 0.48 \text{ V}$$



$$\omega \leq \frac{0.5 \text{ V}/\mu\text{s}}{0.48 \text{ V}} = \frac{500000 \text{ V/s}}{0.48 \text{ V}} \cong 1 \times 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f \leq \frac{500000 \text{ V/s}}{3 \text{ V}} \cong 167 \text{ kHz}$$

Aplicaciones de los amplificadores operacionales



Filtros activos
Paso bajas

-20 dB/década

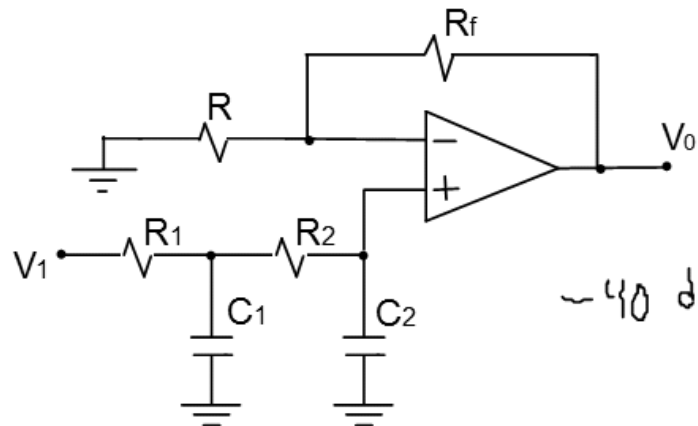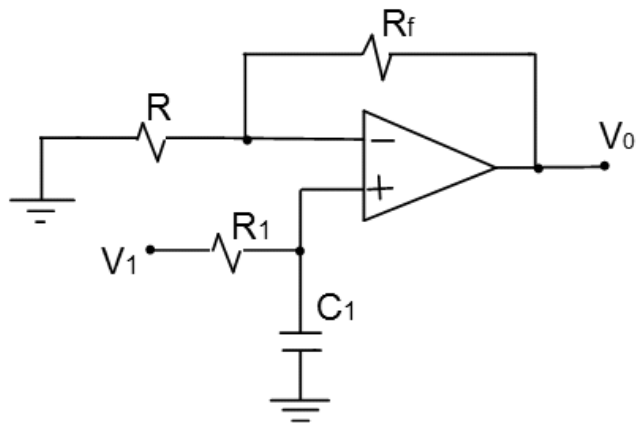


-40 dB/década


Paso altas

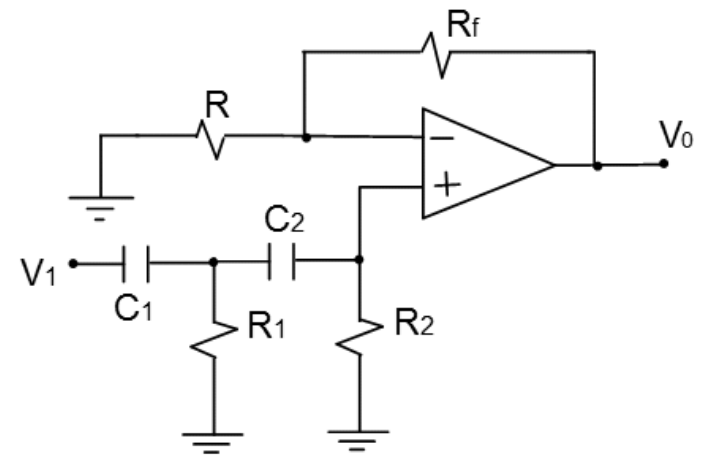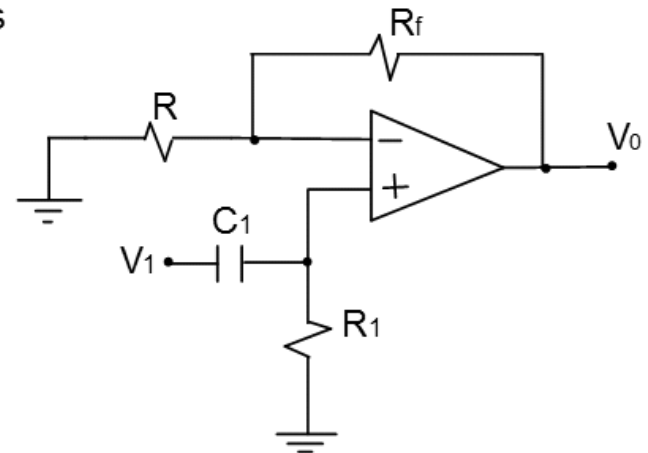


Paso banda

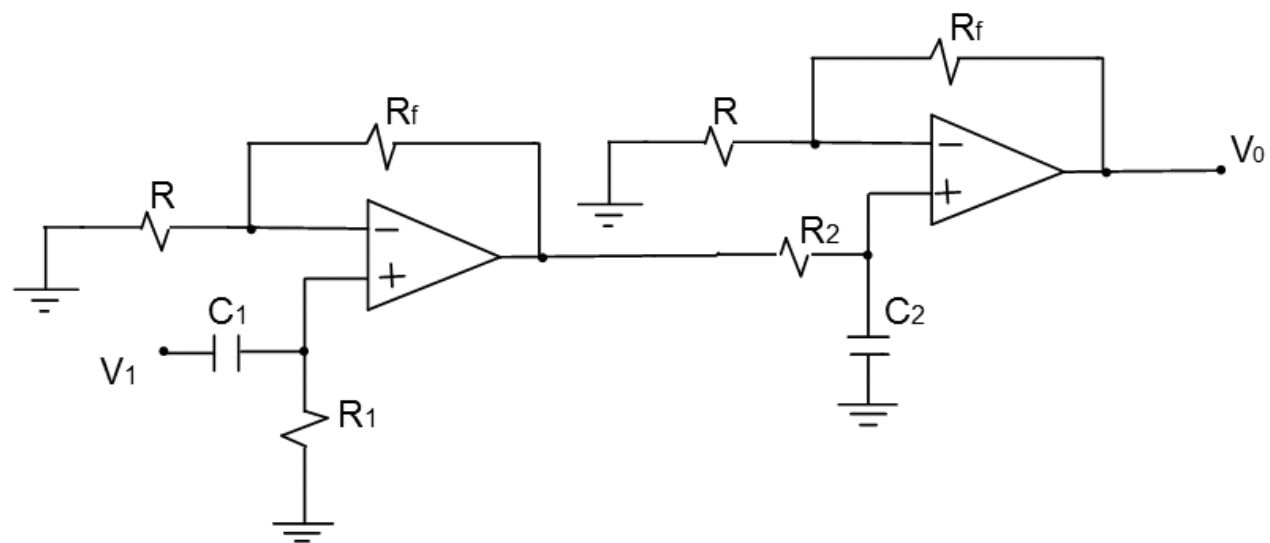


Ejemplo: (1)

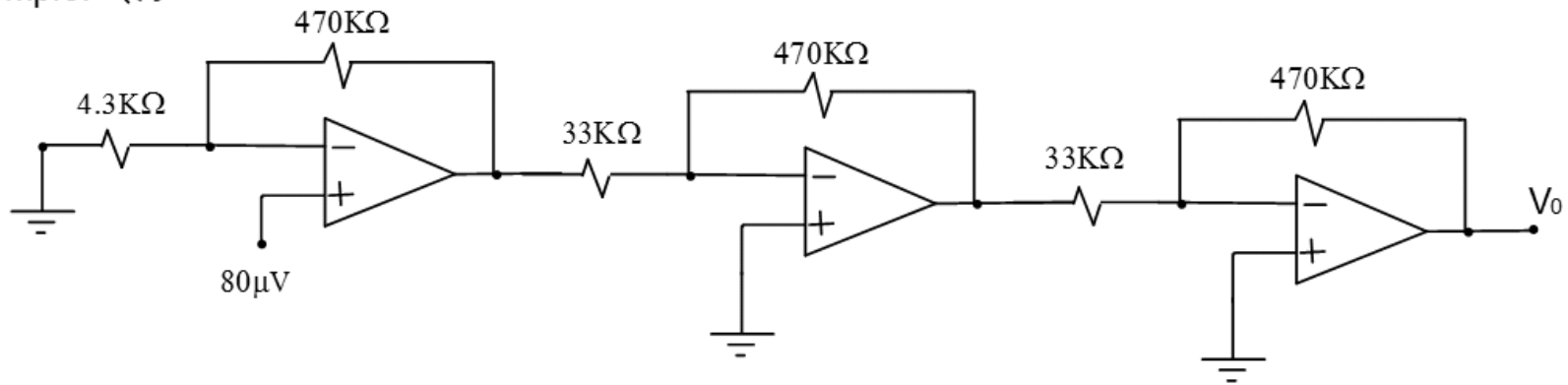

Ejemplo: (2)

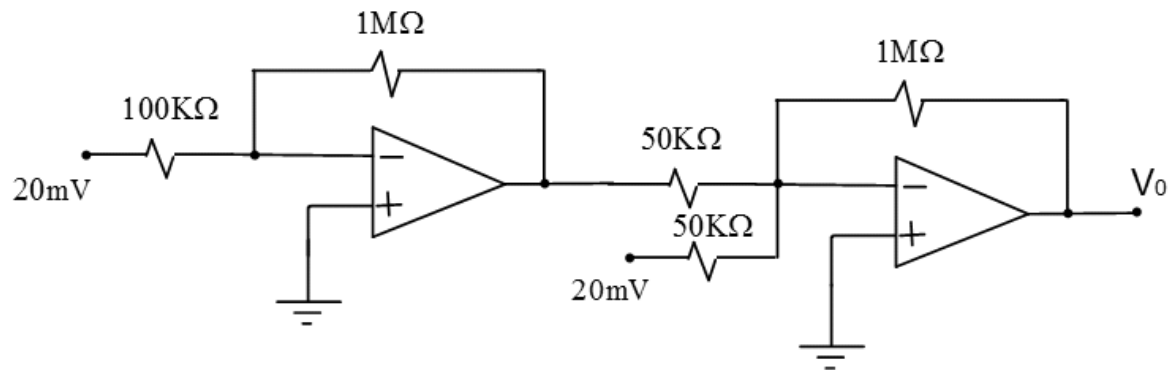

Ejemplo:

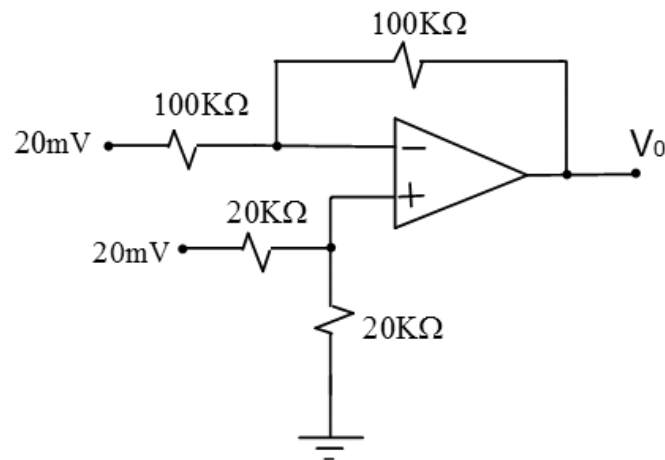

$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

\nearrow inverter \nwarrow no inverter

Inverter

$$V_{o1} = 20\text{mV}(-1) = -20\text{mV}$$

No inverter

$$V_{o2} = 10\text{mV}(1 + 1) = 20\text{mV}$$

$$\boxed{V_o = 0\text{V}}$$