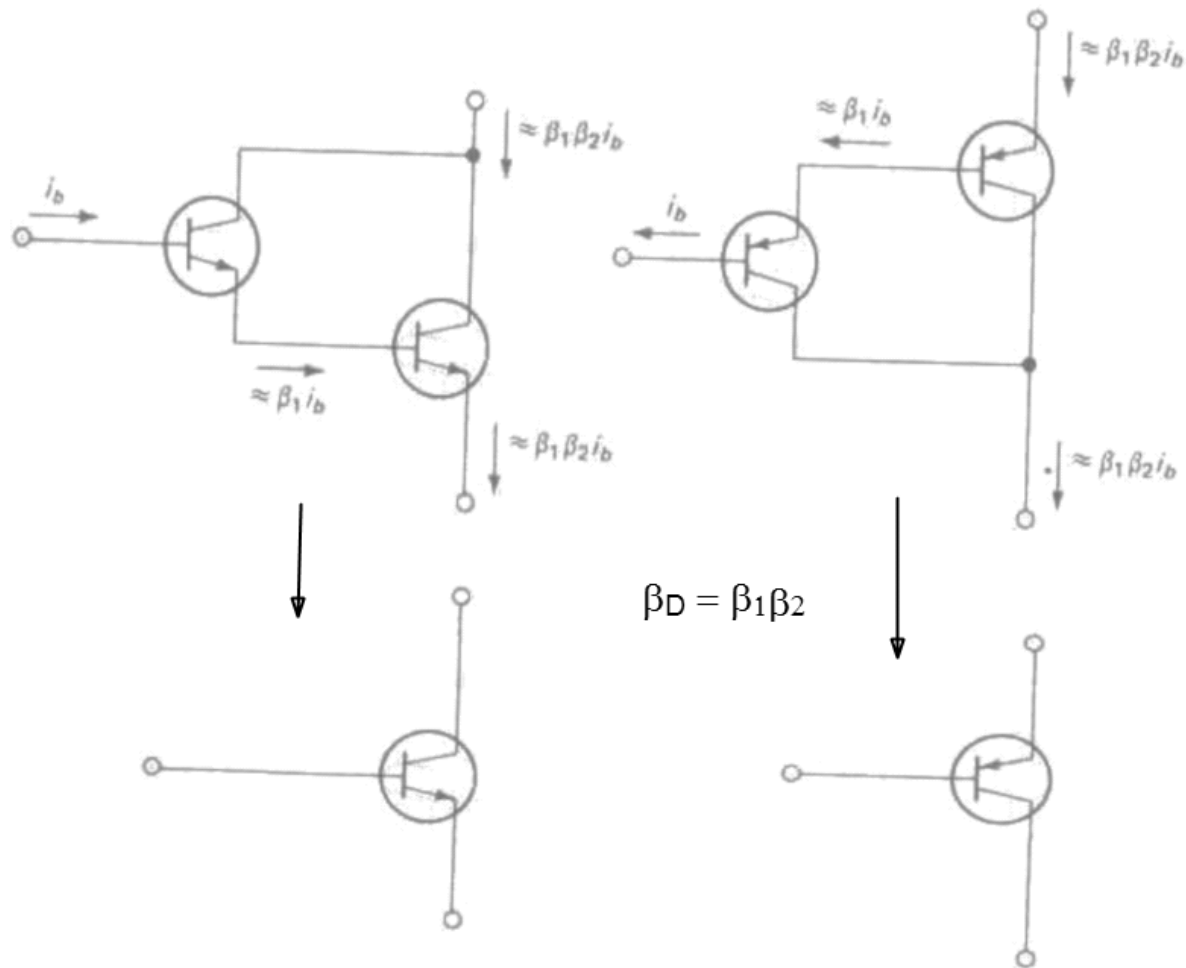


Conexión Darlington



Ejemplo: Determinar la impedancia de entrada si β Darlington es de 5000 y r_o es de $2\text{M}\Omega$

